

# Memoria Práctica E4

## Filtro FIR compensador del CIC

David Martínez Esteso

Néstor García García

Tabla de contenido

**Tabla de contenido.....2**

**Sección 1: Descripción del módulo. ....3**

**Sección 2: Interfaz. ....6**

**Sección 3: Recursos hardware. ....7**

**Sección 4: Frecuencia de operación. ....8**

**Sección 5: Verificación.....10**

**Sección 6: Resolución de problemas encontrados. ....13**

## Sección 1: Descripción del módulo.

La estructura a desarrollar en esta práctica se trata del diseño Verilog de un filtro FIR secuencial cuyo objetivo es compensar la respuesta en frecuencia del filtro CIC desarrollado en la práctica anterior. En este filtro la frecuencia de muestreo para los datos de entrada es de 50 kHz y la frecuencia del reloj de 100 MHz.

El esquema de la estructura del filtro FIR compensador del CIC es la siguiente:

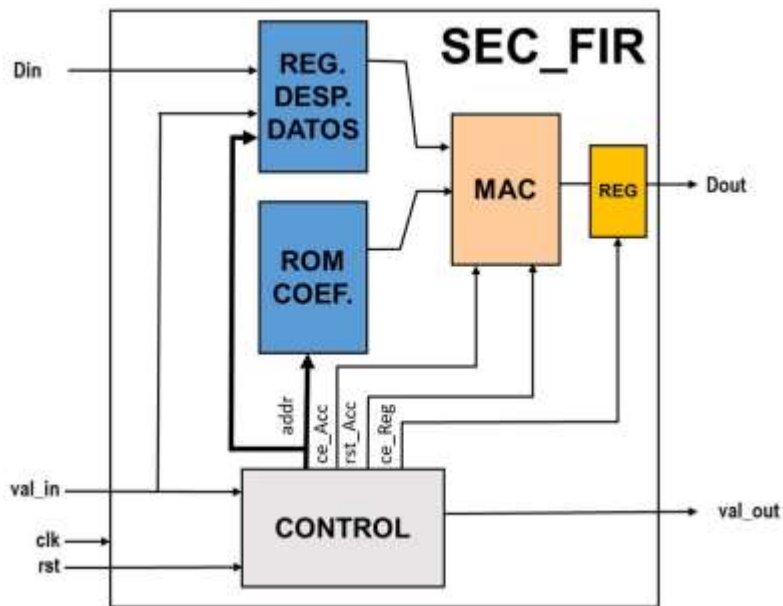


Ilustración 1: estructura filtro FIR compensador del CIC


### - ¿Por qué necesitamos un filtro compensador de la respuesta del CIC?

Los filtros CIC tienen el problema de que su respuesta en la banda de paso no es plana, cosa que no es deseable para ciertas aplicaciones


del filtro, por lo que es necesario la utilización de un filtro compensador a la respuesta de este filtro para solucionar este problema.

### Simulaciones de comportamiento:


Una vez comparado el modelo el estudio del modelo simulink proporcionado, es decir se ha comparado el modelo sin cuantificación con el modelo cuantificado, se han obtenido la respuesta al impulso y se ha realizado el barrido en frecuencia con una señal sinusoidal en distintas frecuencias dentro del rango obteniendo los siguientes resultados:

 

*Ilustración 2: señal de entrada senoidal de 1 kHz*

 

*Ilustración 3: señal de entrada senoidal de 10 kHz*

 

*Ilustración 4: señal de entrada senoidal de 15 kHz*

Se puede observar que en la respuesta a l filtro se produce un retardo cuando se encuentra en la muestra  $N_{coeff}/2 + 1$ , además de apreciarse como el número de muestras de la señal de salida son inversamente proporcionales a la frecuencia de la señal de entrada por lo que se obtiene una mayor precisión a menor frecuencia de entrada.

- **¿Por qué se ha escogido este tipo de arquitectura?**

Las arquitecturas secuenciales se emplean en casos en los que la frecuencia de muestreo (50 kHz) es menor a la frecuencia de reloj de operación (100 MHz). Tienen como ventaja el uso de menos recursos que operaciones tiene el algoritmo a implementar. En este caso se necesitan de  $c = 2000$  ciclos de reloj para realizar todas las operaciones del algoritmo.

El esquema de la arquitectura del filtro secuencial es la siguiente:

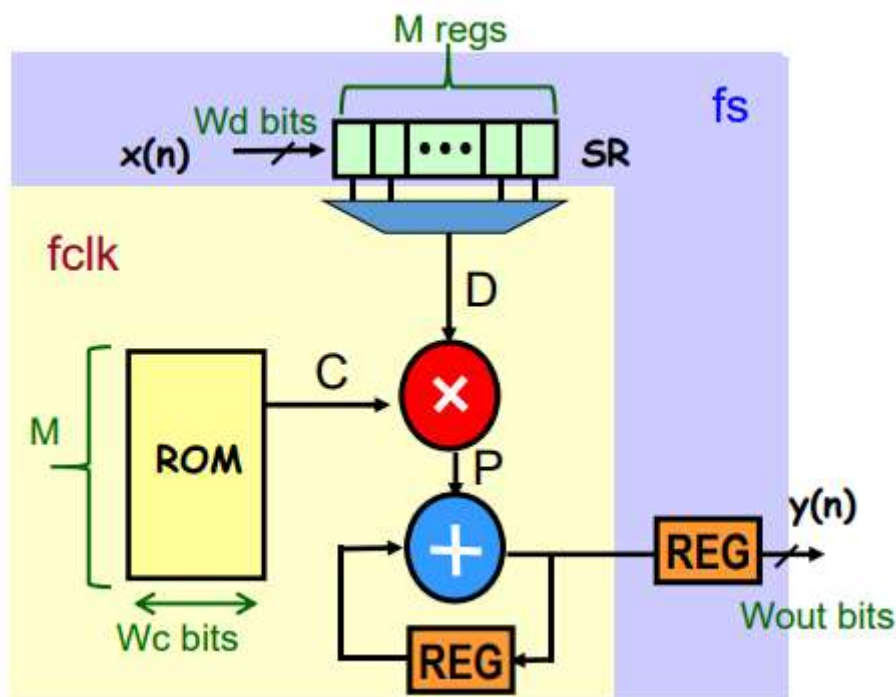


Ilustración 5: esquema filtro secuencial

Donde es M (17) es el número de registros, Wd (16) el número de bits de la entrada, Wc (18) el número de bits de los datos de la ROM y Wout (34) el número de bits de la salida del filtro secuencial.

## Sección 2: Interfaz.

En la siguiente sección se define el interfaz, sus formatos y sus parámetros:

| Módulo REG_MUX: INTERFAZ |      |         |   |
|--------------------------|------|---------|---|
| Nombre                   | Tipo | Formato | Descripción                                     |
| clk                      | in   | bit     | Entrada de reloj                                |
| ce                       | in   | bit     | Chip enable, habilita la carga de un nuevo dato |
| din                      | in   | S[16,0] | Entrada de datos                                |
| sel                      | in   | U[5,0]  | Bus de dirección del registro                   |
| dout                     | out  | S[16,0] | Salida de datos                                 |

| Módulo REG_MULT_ACC:<br>INTERFAZ |      |         |   |
|----------------------------------|------|---------|---|
| Nombre                           | Tipo | Formato | Descripción                                     |
| clk                              | in   | bit     | Entrada de reloj                                |
| rst                              | in   | bit     | Reset síncrono, activo a nivel alto             |
| coeff                            | in   | S[18,0] | Señal coeficientes                              |
| din                              | in   | S[16,0] | Entrada de datos                                |
| ce                               | in   | bit     | Chip enable, habilita la carga de un nuevo dato |
| dout                             | out  | S[16,0] | Salida de datos                                 |

| Módulo ROM: INTERFAZ |      |         |                                |
|----------------------|------|---------|--------------------------------|
| Nombre               | Tipo | Formato | Descripción                    |
| clk                  | in   | bit     | Entrada de reloj               |
| addr                 | in   | U[5,0]  | Direccionamiento de la memoria |
| data                 | out  | S[18,0] | Salida de datos                |

| Módulo CONTROL: INTERFAZ |      |         |   |
|--------------------------|------|---------|---|
| Nombre                   | Tipo | Formato | Descripción                                     |
| clk                      | in   | bit     | Entrada de reloj                                |
| rst                      | in   | bit     | Reset síncrono, activo a nivel alto             |
| val_in                   | in   | bit     | Entrada de validación de la muestra de entrada  |
| addr                     | out  | S[16,0] | Salida dirección de datos                       |
| ce_Reg                   | out  | bit     | Chip enable, habilita la carga de un nuevo dato |
| rst_Acc                  | out  | bit     | Salida reset del acumulador                     |
| ce_Acc                   | out  | bit     | Salida chip enable del acumulador               |

| Módulo SEC_FILTER: INTERFAZ |      |         |  |
|-----------------------------|------|---------|--|
| Nombre                      | Tipo | Formato | Descripción                                    |
| clk                         | in   | bit     | Entrada de reloj                               |
| rst                         | in   | bit     | Reset síncrono, activo a nivel alto            |
| val_in                      | in   | bit     | Entrada de validación de la muestra de entrada |
| din                         | in   | S[16,0] | Entrada de datos                               |
| val_out                     | out  | bit     | Salida de validación de la muestra de salida   |
| dout                        | out  | S[18:0] | Salida de datos                                |

## Sección 3: Recursos hardware.

### Logical Elements (LEs):

Se estiman los elementos lógicos utilizados teniendo en cuenta los bits utilizados en cada bloque del sistema y sus registros:

LEs (estimación REG\_MUX): 16 bits de entrada registrados 17 veces (2 veces) + registro salida =  $17 \times 17 + 17 + \text{registro val\_in} + 17 = 307$

LEs( estimación MULT\_ACC): 16 bits de entrada y 34 bits de salida, asignación mult(34) asignación acc\_out(34) y asignación dout(34) =  $16 + 34 = 152$

LEs (estimación ROM): 18 bits de salida registrados =  $18 + 18 = 36$

LEs (estimación CONTROL): 4 salidas de un bit y registros de la señal state = 16

LEs (estimación SEC\_FILTER): 16 bits de entrada, 34 bits de salida y truncado (15) = 65

LEs (estimación total) = 576

Se comprueba que el número estimado se asemeja a los LEs utilizados en el proyecto Quartus:

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Estimated Total logic elements | 598 |
|--------------------------------|-----|

#### M9Ks:

$M9Ks(estimación) = Wc * 2^{(addr)} * 1(ROM) = 18 * 2^5 * 1 = 18 \text{ M9Ks.}$

#### Mults:

Nº multiplicadores = 1

Nº sumadores = 1

Total = 2

Se muestran a continuación los mults utilizados por el proyecto Quartus:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Embedded Multiplier 9-bit elements | 2 |
|------------------------------------|---|

Finalmente se muestra el sumario de recursos total del proyecto Quartus:

| Resource                                      | Usage     |
|---|-----------|
| Estimated Total logic elements                | 598       |
| Total combinational functions                 | 225       |
| ▼ Logic element usage by number of LUT inputs |           |
| -- 4 input functions                          | 182       |
| -- 3 input functions                          | 37        |
| -- <=2 input functions                        | 6         |
| ▼ Logic elements by mode                      |           |
| -- normal mode                                | 188       |
| -- arithmetic mode                            | 37        |
| ▼ Total registers                             | 449       |
| -- Dedicated logic registers                  | 449       |
| -- I/O registers                              | 0         |
| I/O pins                                      | 39        |
| Embedded Multiplier 9-bit elements            | 2         |
| Maximum fan-out node                          | clk~input |
| Maximum fan-out                               | 449       |
| Total fan-out                                 | 2216      |
| Average fan-out                               | 2.94      |

*Ilustración 6: Sumario recursos proyecto Quartus*



## Sección 4: Frecuencia de operación.

Para la medida de la frecuencia máxima de operación se ha diseñado el módulo wrap registrando las distintas señales utilizadas en el módulo top del proyecto, para así simular todas las entradas que se incorporan al circuito en el mismo ciclo.

La frecuencia de operación del sistema obtenida mediante la herramienta Time Quest Timing analyzer es de 157.85 MHz. Se cumple por lo tanto la especificación de diseño para  $F_{max} \geq 125$  MHz.

| Slow 1200mV 85C Model |            |                 |            |      |
|-----------------------|------------|-----------------|------------|------|
|                       | Fmax       | Restricted Fmax | Clock Name | Note |
| 1                     | 157.85 MHz | 157.85 MHz      | clk        |      |

El camino crítico se encuentra por el paso de la máquina de estados cuando se encuentra en el bloque de acumulador multiplicador como se muestra en las imágenes:

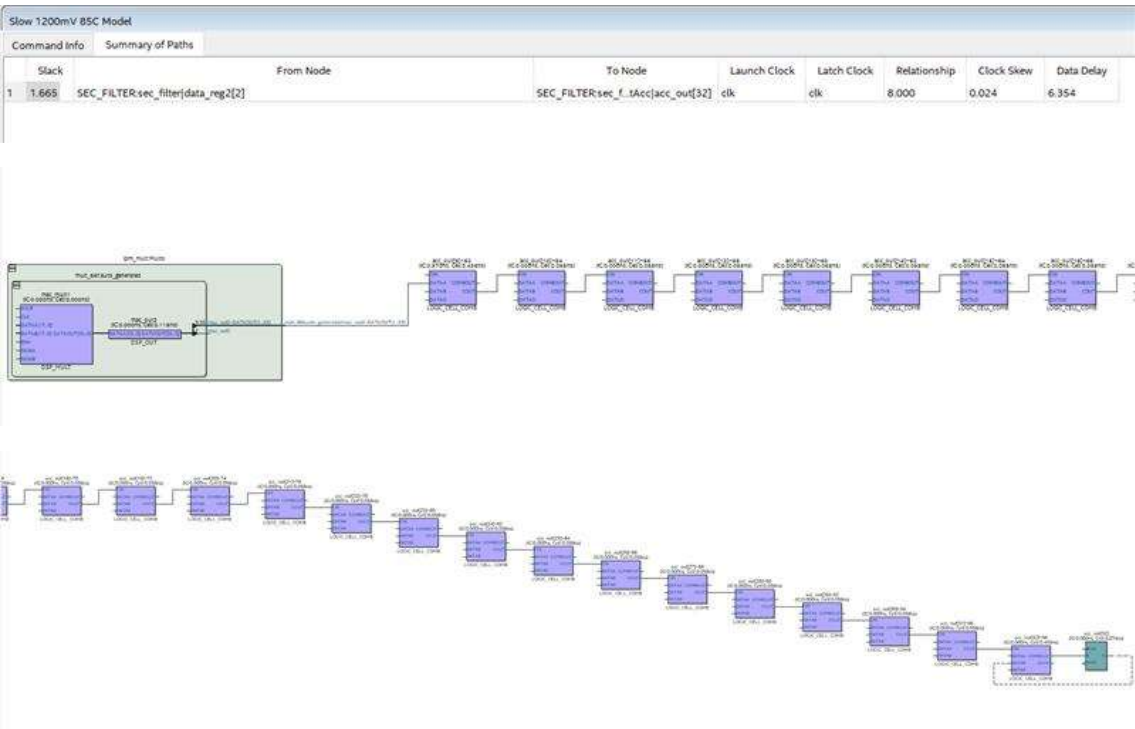



Ilustración 7: Visión RTL del camino crítico del proyecto

## Sección 5: Verificación.

### Bloque REG MUX.v:

Este bloque funciona de modo que la señal `ce(sel_reg1)` habilita la carga del nuevo dato en la entrada (`din`), el cual se tiene en la posición del array de vectores `reg_array(0)` en el instante siguiente. A su vez, el resto de arrays de dicho vector se desplazan una posición hacia la derecha, eliminándose el array de la posición `reg_array(16)`. El tamaño de este array viene determinado por el número de coeficientes del filtro. Por último, la salida `dout` apunta al vector en `reg_array` al que apunte `sel_reg` en ese instante.

En la simulación, se han introducido valores aleatorios a la entrada (din) y se ha observado el funcionamiento. se comprueba que el dato de entrada (din) en el instante en que se activa la señal de val\_in, se almacena en reg\_array en el siguiente instante, por lo que su índice (sel reg1) será 0 en ese siguiente instante.

 


*Ilustración 8: Formas de onda señales bloque REG MUX*

Bloque MULT ACC.v:

Este bloque realiza la multiplicación de los coeficientes almacenados en la rom por la salida del bloque REG\_MUX.v, y los acumula en un registro. Posee una señal de reset de acumulación (rst) síncrona y activa a nivel alto, y otra de habilitación del inicio de la acumulación cuando se tiene una nueva muestra (ce) activa a nivel alto.

Para su simulación, se han introducido valores aleatorios en la entrada ( $din = count$  en la imagen) y se ha comprobado su correcto funcionamiento. Se observa que el resultado de la acumulación se tiene un ciclo después de tener los datos en las entradas ( $din$  y  $coef$ ).

 

*Ilustración 9: Formas de onda señales bloque MULT ACC*

### Bloque ROM.v:

Este bloque trata de una memoria ROM, la cual almacena los 17 coeficientes del filtro a implementar. Su simulación resulta sencilla, cada ciclo de reloj se tiene el coeficiente de la rom al que apunta addr.

 


Ilustración 10: Formas de onda señales bloque ROM

### Bloque CONTROL.v:

Este bloque es una máquina de estados que controla el funcionamiento del filtro con los bloques anteriores. Para su diseño se tienen en cuenta los retardos entre unos bloques y otros comentados en los anteriores apartados.

En la simulación obtenida, se tiene un estado S0 en el que se encuentra activa únicamente la señal de rst\_acc (reset del acumulador), unos estados S1 y S2 entre los que se incrementa el addr (dirección para la rom y bit de selección del bloque REG\_MUX) según se incrementan los ciclos hasta llegar al número de coeficientes. En esos estados, se habilita la señal de acumulación ce\_acc (desactivando rst\_acc). Una vez realizadas las correspondientes acumulaciones según el número de coeficientes, se activa la señal ce\_reg, la cual registra el último valor de la acumulación siendo este la salida del sistema. Los índices de addr se han ajustado según ha sido necesario una vez simulado el sistema completo en el siguiente punto.

 


Ilustración 11: Formas de onda señales bloque CONTROL

### Bloque SEC\_FILTER.v:

Este bloque es el TOP del sistema. En él se tienen la señal de validación val\_in, la cual indica dato válido en la señal de entrada (din) y estimula el resto de los bloques en consecuencia. También se tiene la señal val\_out, que indica dato válido en salida Dout, y las señales de clk y rst.

Para la simulación, se tiene en cuenta que se tiene una muestra válida cada 2000 ciclos del reloj del sistema de 100 MHz, por lo que se tienen ciclos de sobra para el cálculo de la respuesta del filtro según lo programado en la máquina de estados.

Los resultados son los siguientes:

 


Ilustración 12: Formas de onda señales bloque SEC\_FILTER senoidal respuesta al impulso

 


Ilustración 13: Formas de onda señales bloque SEC\_FILTER senoidal 1 kHz

 


Ilustración 14: Formas de onda señales bloque SEC\_FILTER senoidal 15 kHz

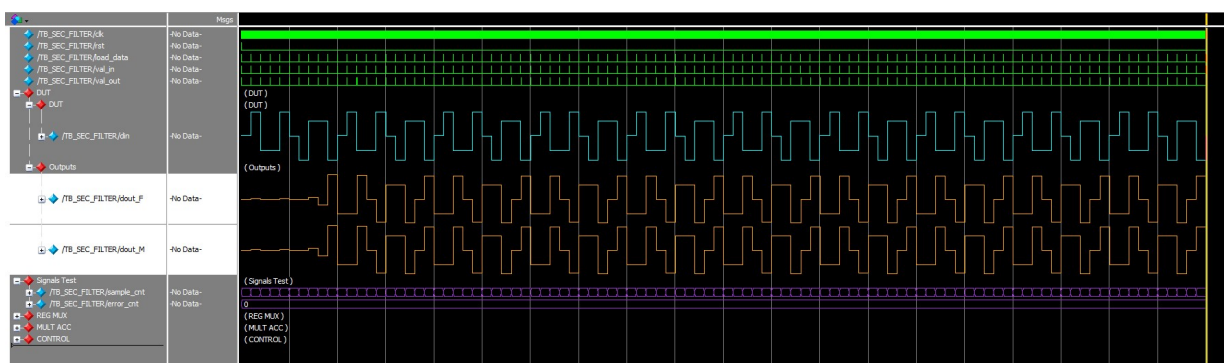



Ilustración 15: Formas de onda señales bloque SEC\_FILTER senoidal 15 kHz

Se observa que el filtro funciona de forma correcta y se han cumplido los objetivos.

### Simulación a nivel de puertas:

Finalmente tras el emplazado y rutado del circuito se ha realizado la simulación a nivel de puertas comprobando de este modo el correcto funcionamiento del circuito una vez implementado en la FPGA.

La simulación de puerta resultante es la siguiente:

 

*Ilustración 16: Simulación de puertas gate level*

Se puede observar el correcto funcionamiento del sistema.

## Sección 6: Resolución de problemas encontrados.

A continuación se presentan los problemas encontrados en la práctica y su solución:

-Para el diseño del módulo REG\_MUX una vez implementado su archivo de test se podía observar como la secuencia de los registros no era como debía, el primer valor de la secuencia se trasladaba al final del array de salida cada vez que se producía un registro, de modo que no se proporcionaban los datos de forma correcta para que el multiplicador operara como corresponde. Para solucionar este problema se ha implementado un retardo a la salida de modo que los valores salen en el orden correcto y sincronizados con la entrada del módulo MULT\_ADD.

-En el diseño de la máquina de estados CONTROL al realizar su verificación se podía observar como el comportamiento de los estados no se correspondía con el comportamiento de la señal address requerido, para ello se ha registrado la señal de control de estados "state" para sincronizar el comportamiento de ambas partes.

-Una vez realizada la compilación del proyecto en Quartus no arrojaba en el sumario de compilación el uso de ningún elemento de memoria por lo que no se ha adjuntado la imagen correspondiente en su estimación.

-Finalmente una vez desarrollado el sistema la frecuencia máxima de funcionamiento era de 126 MHz, con esta frecuencia el sistema resultaba ser lento y la simulación a nivel de puertas no era satisfactoria. Esto era debido a una mala implementación de la máquina de estados del módulo CONTROL. Para solucionar este inconveniente se rediseño este módulo de utilizando un contador externo para la gestión del la dirección del address en la máquina, aumentando así la frecuencia máxima de funcionamiento a los 157 MHz finales y obteniendo de este modo una simulación de puertas lógicas correcta.