



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

# Arquitecturas Secuenciales

Procesado Digital de la Señal en FPGA

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

# Objetivos


- Diseñar e implementar algoritmos utilizando arquitecturas secuenciales
- Diseñar e implementar algoritmos utilizando arquitecturas semi-paralelas
- Utilizar de manera eficiente los recursos de almacenamiento que nos ofrecen las FPGAs de Xilinx y Altera

# Contenidos

- Arquitecturas secuenciales
- Arquitecturas semi-paralelas
- Recursos de almacenamiento
 
# Arquitecturas secuenciales

- ⇒ Frecuencia de muestreo( $f_s$ ) < frecuencia de reloj ( $f_{clk}$ )
- ⇒ Si  $f_s = f_{clk}/c$  ( $T_s = c \cdot T_{clk}$ ), hay  $c$  ciclos de reloj para realizar todas las operaciones del algoritmo
- ⇒ La arquitectura necesita menos recursos que operaciones tiene el algoritmo
  - ⇒ Necesitamos los recursos suficientes para implementar el algoritmo en  $c$  ciclos
  - ⇒ Ej. Un algoritmo que tiene que hacer  $M=100$  multiplicaciones siendo  $f_s = f_{clk}/c$ , con  $c=10$  podrá implementarse con  $M/c=10$  multiplicadores
- ⇒ Se genera un Nuevo resultado cada  $c$  ciclos de reloj
- ⇒ Cada registro implementa un retardo fraccional de valor  $T_s/c$



# Arquitectura secuencial: Modelo Matlab de un filtro FIR

Filtro FIR M etapas:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h_k x(n-k)$$



Se calcula de forma iterativa  
en c ciclos

Matlab :

```
acc(i)=0;
for j=1:(M)
    acc(i)=acc(i)+x(i-j+1)*h(j);
end
y(i)=acc(i);
```

En cada iteración:

- Se multiplica un coef. por un dato
- Se acumula el resultado


Requisitos Hardware:

- 1 Multiplicador
- 1 acumulador
- Recursos para almacenar al menos M muestras de entrada
- Recursos para almacenar los M coeficientes
- Lógica de control
 
# Arquitectura secuencial: Filtro FIR

Filtro FIR de 4 etapas:

$$y(n) = \sum_{k=0}^3 h_k x(n-k) = h_0 x(n) + h_1 x(n-1) + h_2 x(n-2) + h_3 x(n-3)$$



$$T_{\max} = f_{clk} / M = f_{clk} / 4$$

- MUX, ROM, MAC activos cada ciclo
- SR activo cada 4 ciclos


cycle	D	C	P	Y(n)
0	X(0)	h0	x(0) h0	x(0) h0
1	0	h1	0	x(0) h0
2	0	h2	0	x(0) h0
3	0	h3	0	x(0) h0
4	X(1)	h0	x(1) h0	x(1) h0
5	X(0)	h1	x(0) h1	x(1) h0+x(0) h1
6	0	h2	0	x(1) h0+x(0) h1
7	0	h3	0	x(1) h0+x(0) h1
8	X(2)	h0	x(2) h0	x(2) h0
9	X(1)	h1	x(1) h1	x(2) h0+x(1) h1
10	X(0)	h2	x(0) h2	x(2) h0+x(1) h1+x(0) h3
11	0	h3	0	x(2) h0+x(1) h1+x(0) h3

Cycles	Shift-register (SR)			
0	x(0)	0	0	0
4	x(1)	x(0)	0	0
8	x(2)	x(1)	x(0)	0
12	x(3)	x(2)	x(1)	x(0)
16	x(4)	x(3)	x(2)	x(1)

# Arquitectura secuencial: Filtro FIR

Filtro FIR de M etapas:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h_k x(n-k)$$

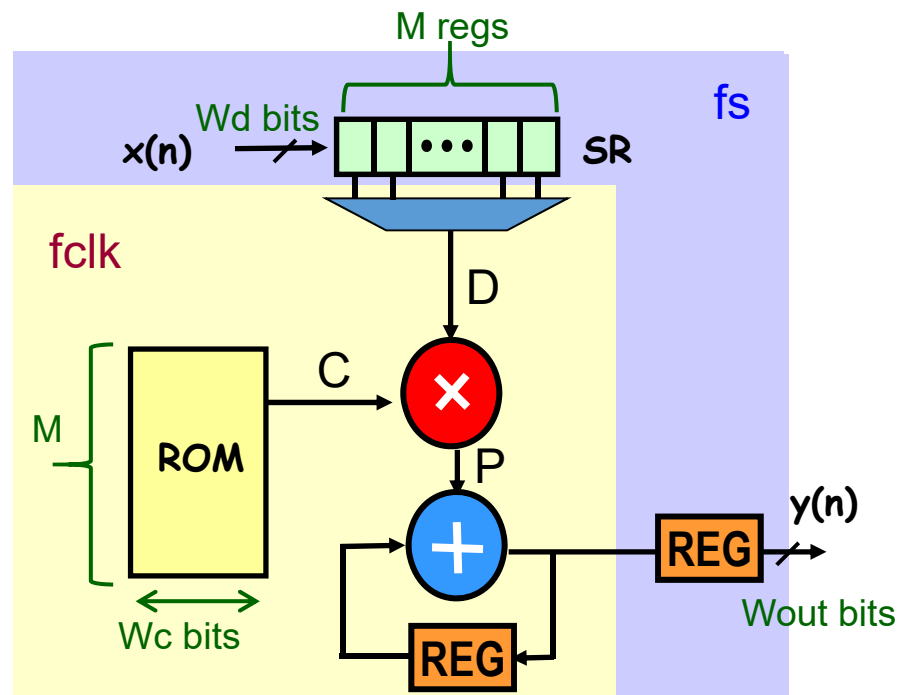

## Recursos HW:

- M registros de Wd bits
- ROM: MxWc bits
- Multiplicador: Wd x Wc bits
- Sumador: Wd + Wc + g bits
- Registro (acc.): Wd + Wc + g bits (g: bits de guarda del acumulador)
- Registro de salida: Wout bits


## Throughput:

- $T = f_{clk} / C_p$ , with  $C_p \geq M$

$$T_{\max} = f_{clk} / M$$


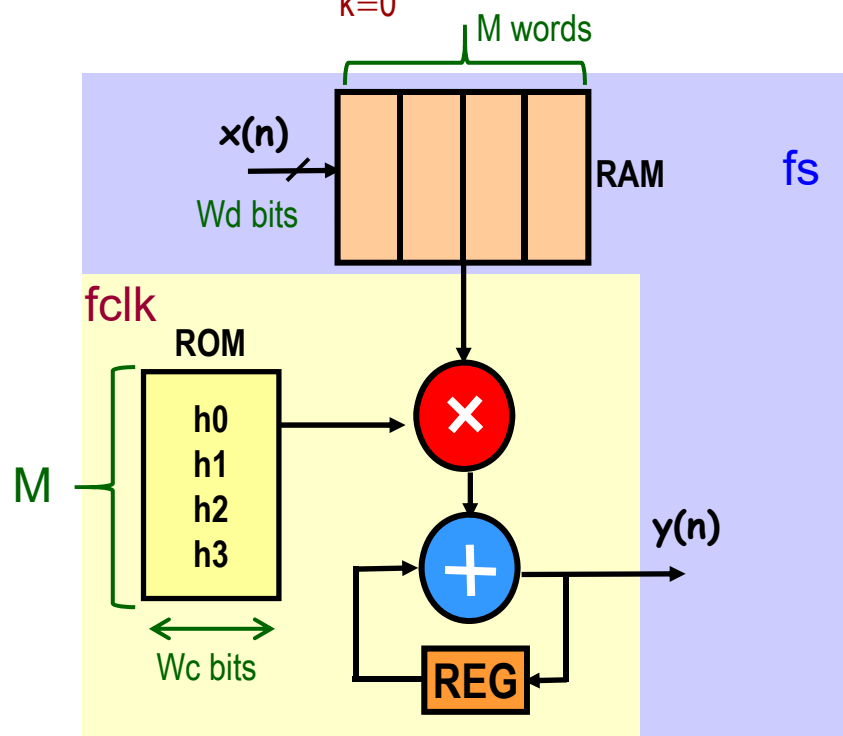
# Arquitectura secuencial: Filtro FIR

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h_k x(n-k) = h_0 x(n) + h_1 x(n-1) + h_2 x(n-2) + h_3 x(n-3)$$




Para filtros de orden elevado es ineficiente el uso de shift-registers


⇒ Buffers circulares implementados en RAM  $M \times W_d$  bits

  


ciclo 0

 


ciclo 4

 

ciclo 8

 


ciclo 12

 


ciclo 16




# Buffer circular: FIR M=4

 


cycle 0

 


cycle 4

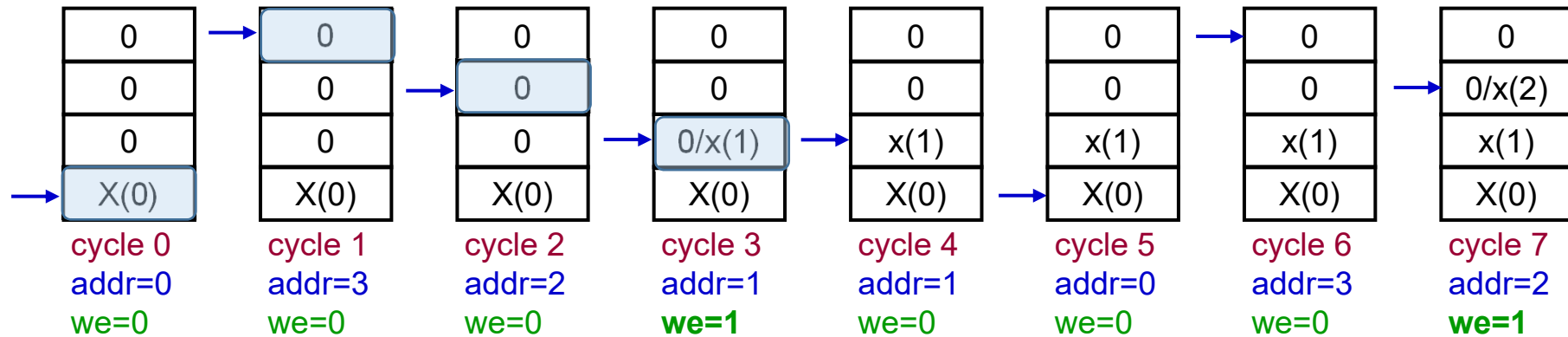


cycle	D	C	P	Y(n)
0	X(0)	h0	x(0) h0	x(0) h0
1	0	h1	0	x(0) h0
2	0	h2	0	x(0) h0
3	0	h3	0	x(0) h0
4	X(1)	h0	x(1) h0	x(1) h0
5	X(0)	h1	x(0) h1	x(1) h0+x(0) h1
6	0	h2	0	x(1) h0+x(0) h1
7	0	h3	0	x(1) h0+x(0) h1

 


# Buffer circular: FIR M=4

 


cycle 0

 


cycle 4

 



cycle 8

 

cycle 12

 


cycle 16

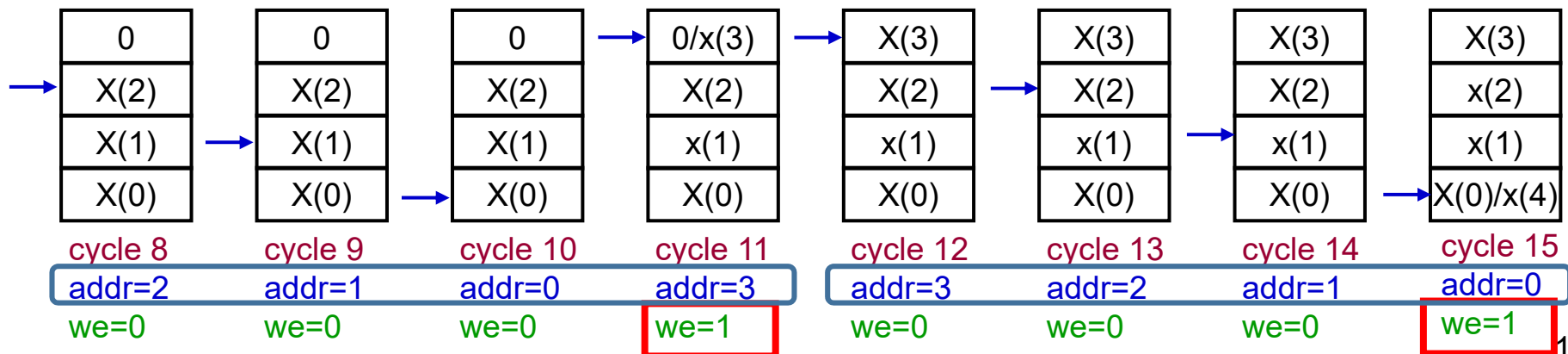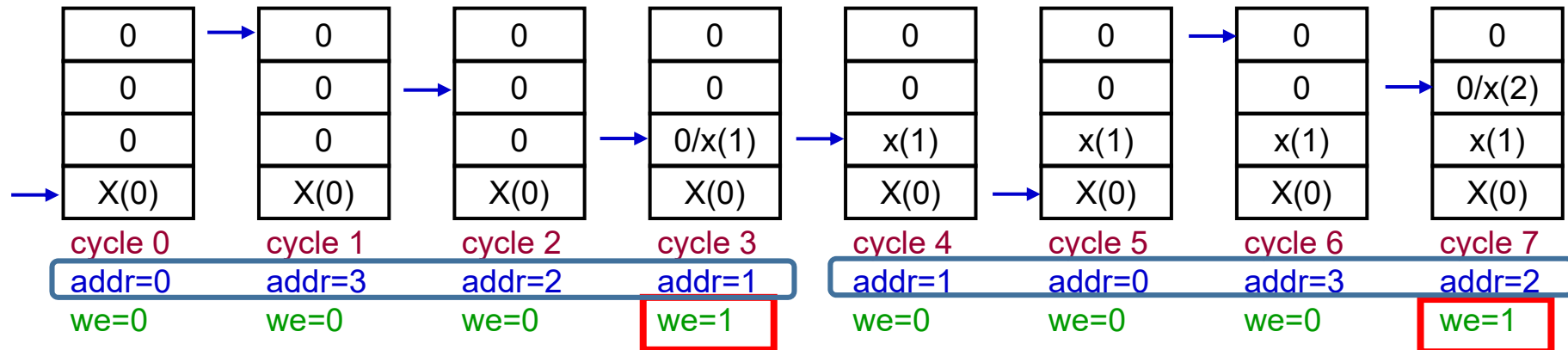

# Aprovechando las simetrías

 
## Filtro FIR de fase lineal con coeficientes simétricos



$$T_{\max} = f_{clk} / (M / 2) = 2 \cdot f_{clk} / M$$
 
## FIR simétrico de 8 etapas

$$y(n) = h_0x(n) + h_1x(n-1) + h_2x(n-2) + h_3x(n-3) + h_4x(n-4) + h_5x(n-5) + h_6x(n-6) + h_7x(n-7)$$




$$y(n) = h_0[x(n) + x(n-7)] + h_1[x(n-1) + x(n-6)] + h_2[x(n-2) + x(n-5)] + h_3[x(n-3) + x(n-4)]$$

- Necesita la mitad de multiplicadores
- Alcanza doble throughput

# Arquitectura secuencial: FIR simétrico
 
## Filtro FIR de fase lineal con coeficientes simétricos



Buffer circular implementado en RAM  
Se necesitan dos accesos a memoria  
por cada ciclo de reloj

⇒ **Memoria RAM de doble puerto**

$$T_{\max} = f_{clk} / (M / 2) = 2 \cdot f_{clk} / M$$

# Incrementando el paralelismo: Modelo Matlab de un filtro semi-paralelo

Filtro FIR de M etapas:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h_k x(n - k)$$

← Ej: se calcula iterando cada M/4 ciclos

Matlab model:

Ejecución  
en 1 ciclo  
de clk

```
h0=h(1:M/4);  
h1=h(M/4+1:2*M/4);  
h2=h(2*M/4+1:3*M/4);  
h3=h(3*M/4+1:M);  
  
acc(i)=0;  
for j=1:(M/4)  
    m0=xn(i-j+1)*h0(j);  
    m1=xn(i-j-M/4+1)*h1(j);  
    m2=xn(i-j-2*M/4+1)*h2(j);  
    m3=xn(i-j-3*M/4+1)*h3(j);  
    acc(i)=acc(i)+m0+m1+m2+m3;  
end  
y(i)=acc(i);
```

En cada iteración:

- Se direccionan 4 coefs. y 4 datos de entrada
- 4 muestras se multiplicand por 4 coef.
- Los 4 resultados de la multiplicación se acumulan

Requisitos Hardware:

- 4 multiplicadores
- 3 sumadores y 1 acumulador
- Recursos para almacenar las 4 últimas muestras y acceso a ellas simultáneo
- Recurso para almacenar 4 coeficientes y acceso simultáneo
- Lógica de control



# Arquitectura semiparalela: filtro FIR

¿throughput elevado?

⇒ Elevado paralelismo en la unidad MAC

⇒ Ofrece un resultado cada  $M/4$  ciclos de reloj

$$T_{\max} = 4f_{clk} / M$$

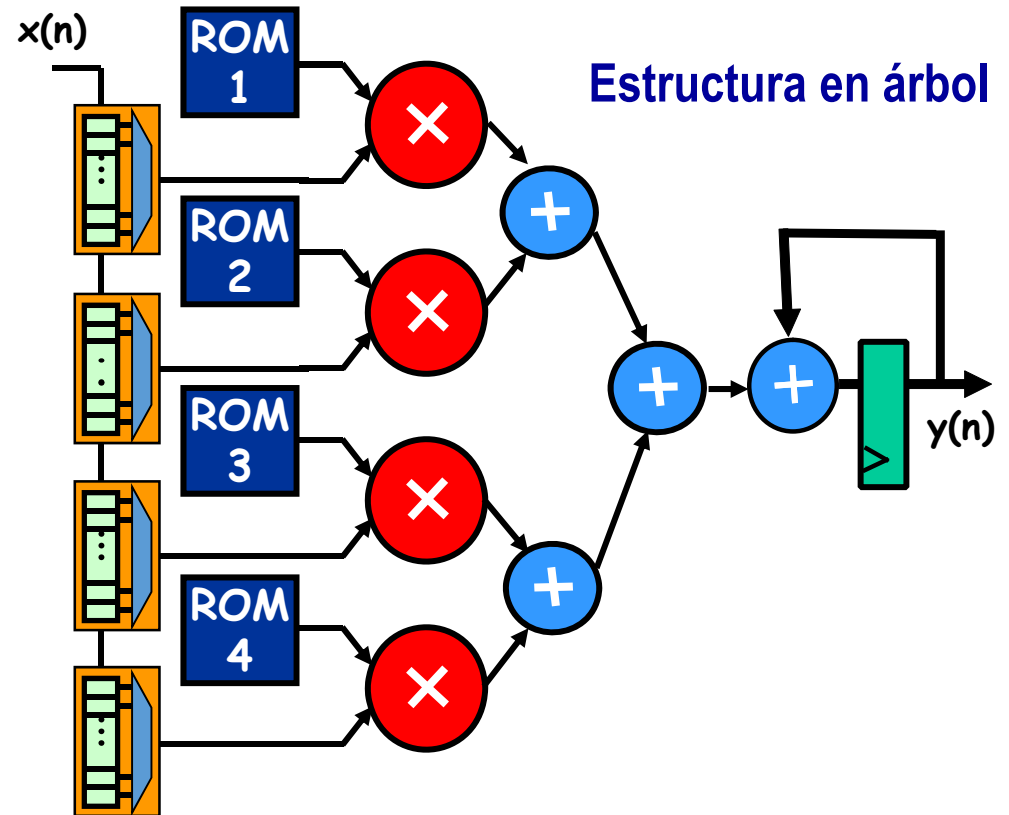 


  
Se implementa con RAM

# Arquitectura semiparalela: filtro FIR

Filtro FIR de  
M etapas:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h_k x(n-k)$$

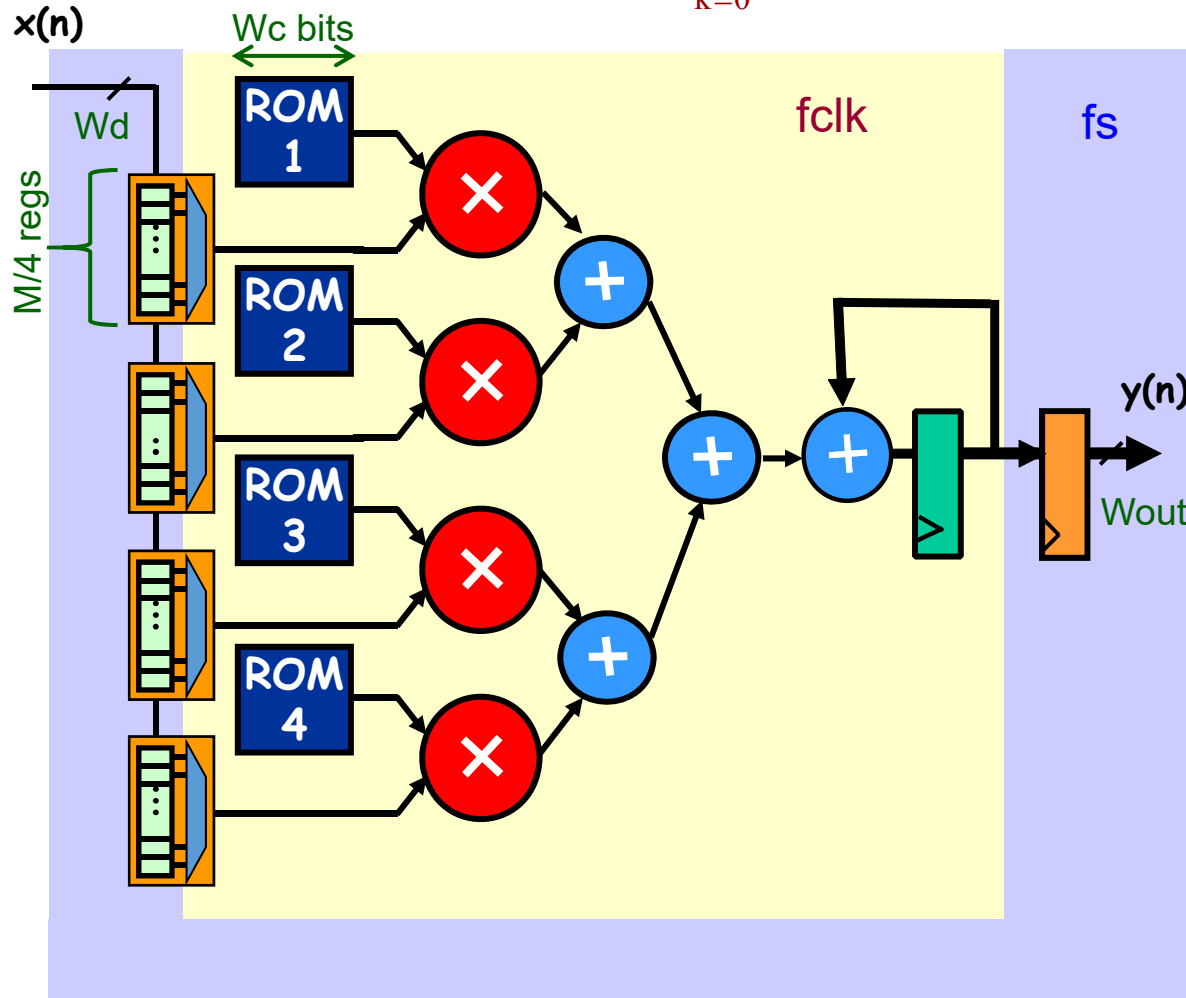

Recursos HW:

- M registros of  $W_d$  bits
- 4 ROM:  $M/4 \times W_c$  bits
- 4 Multiplicadores:  $W_d \times W_c$  bits
- 4 sumadores:  $W_d + W_c + g$  bits
- Registros (acc.):  $W_d + W_c + g$  bits  
(g: bit de guarda del acumulador)
- Registro de salida:  $W_{out}$  bits

Throughput:


- $T = f_{clk} / C_p$ , con  $C_p \geq M/4$

$$T_{\max} = 4 f_{clk} / M$$


# Recursos de almacenamiento

- Memoria Embebida: bloques de recursos dedicados específicamente a implementar memorias ( M10k blocks en Altera, BRAM en Xilinx)
- Memoria Distribuida: se implementa configurando los bloques lógicos (MLAB en el caso de Altera, CLB Slices en el caso de Xilinx)

Altera Cyclone-V





 


Xilinx Virtex- 7

 



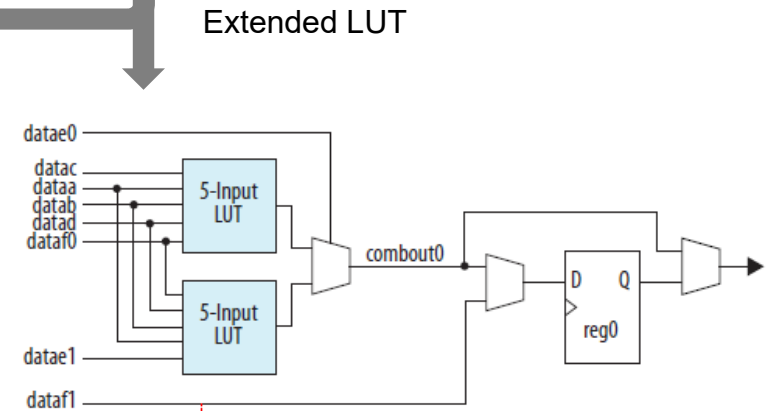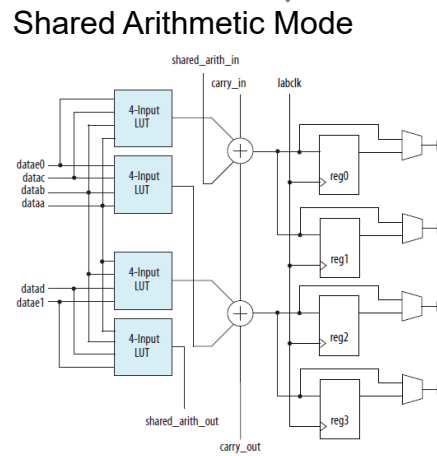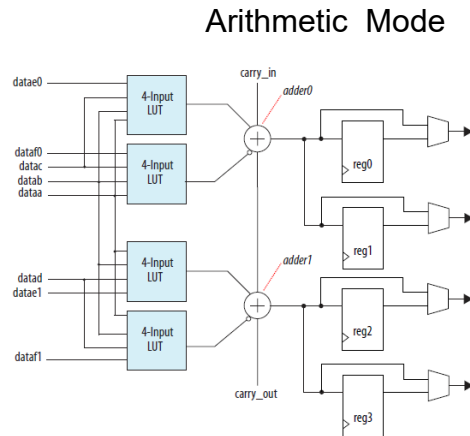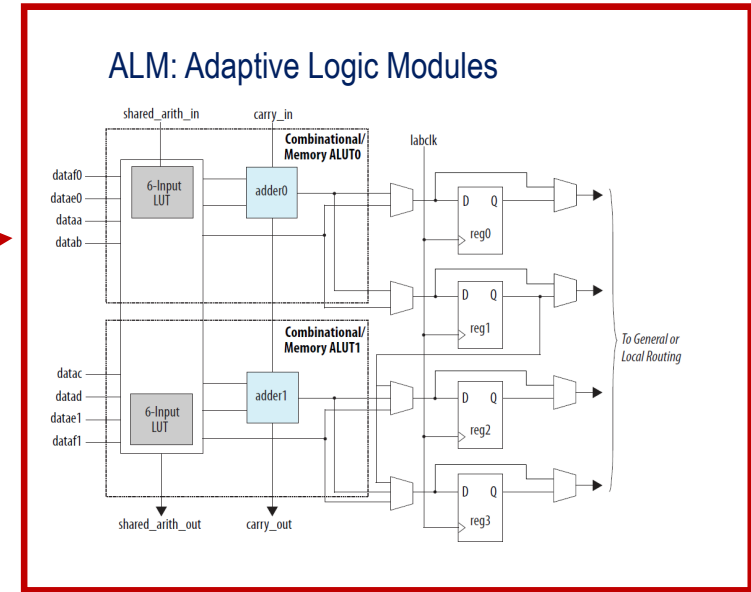 
# Memoria Distribuida en Cyclone-V (Altera)


 
# Memoria Distribuida en Cyclone-V (Altera)




Cada MLAB equivale a una SRAM de doble puerto de 640 bits.

Cada ALM puede configurarse como una SRAM de doble puerto de 32x2 bits

Si 1 MLAB contiene 10 ALM → 32x20 SRAM DP
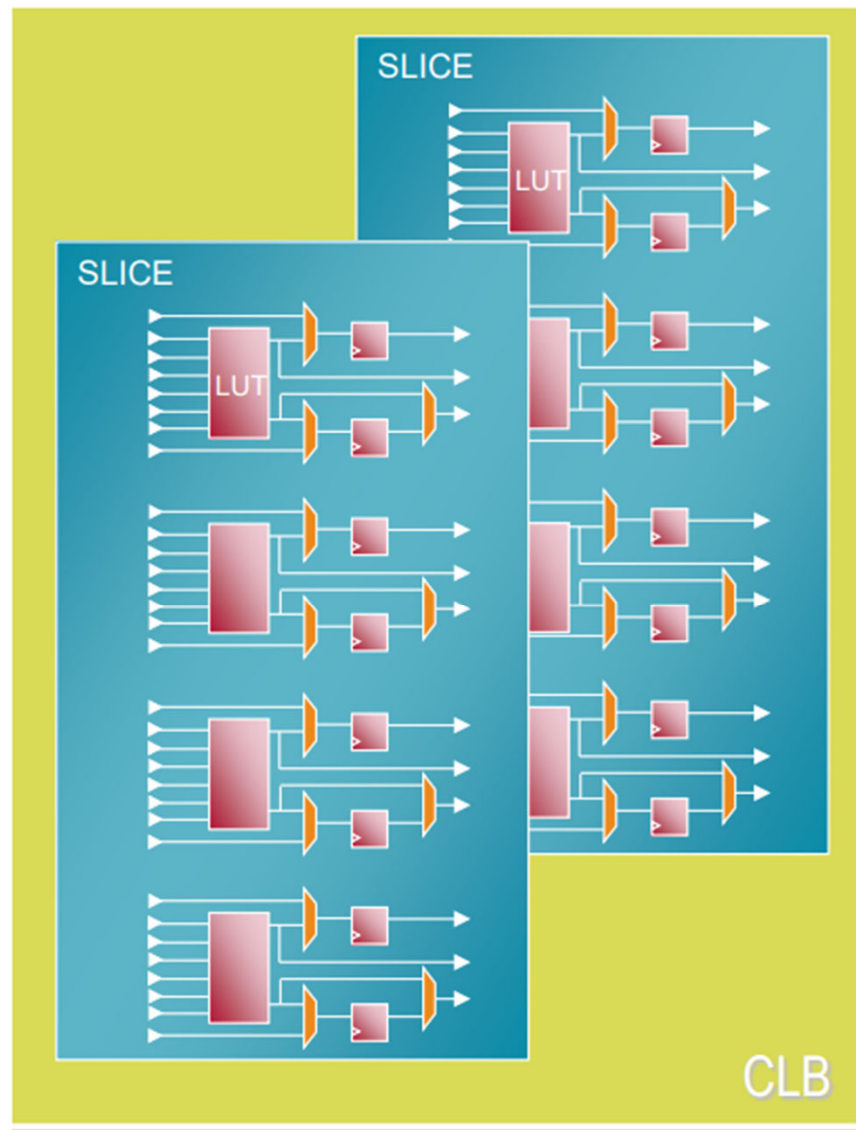
# Memoria Distribuida en Virtex-7 (Xilinx)



- Dos SLICES en cada CLB
- Cada SLICE M de la Virtex-7 contiene 8 LUTs de 6 entradas
- Dos flip-flops por cada LUT

# Memoria Distribuida en Virtex-7 (Xilinx)

Posibles configuraciones	Número de LUTs
32 x (1 - 16) bits (Puerto simple)	1 - 8
32 x (1 - 8) bits (Doble puerto)	2 - 8
32 x (1 - 4) bits (Cuádruple puerto)	4 - 8
32 x (1 - 14) bits (simple-doble puerto)	2 - 8
64 x (1 - 8) bits (Puerto simple)	1 - 8
64 x (1 - 4) bits (Doble puerto)	2 - 8
64 x (1 - 2) bits (Cuádruple puerto)	4 - 8
64 x 1 bits (Ocho puertos)	8
64 x 1 bit (Cuádruple puerto)	8
64 x (1 - 7) bits (simple-doble puerto)	2 - 8
128 x (1 - 4) bits (Puerto simple)	2 - 8
128 x (1 - 2) bit (Doble puerto)	4 - 8
128 x 1 bit (Cuádruple puerto)	8
256 x 1 bit (Puerto simple)	8
256 x 1 bit (Doble puerto)	8
512 x 1 bit (Puerto simple)	8

Cada SLICE M de la Virtex-7 contiene 8 LUTs de 6 entradas.

## Puerto simple

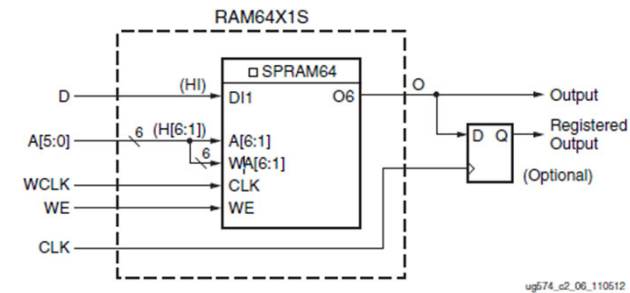


Figure 2-5: Distributed RAM (RAM64X1S)

## Puerto doble

Lectura y escritura en la misma dirección

Lectura en diferentes direcciones

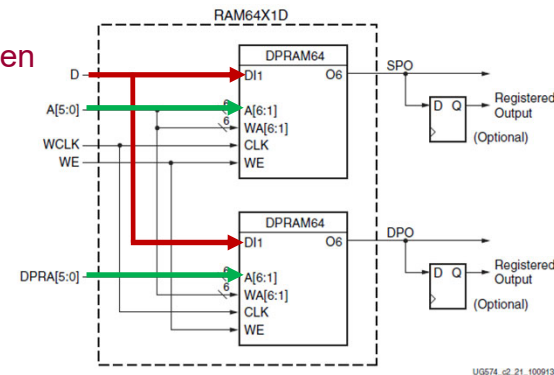


Figure 2-6: 64x1 Dual-Port Distributed RAM (RAM64X1D)

Se puede extender a una de 64x1 de puerto cuádruple duplicando el número de LUTs o a una de ocho puertos utilizando 8 LUTs


# Memoria distribuida

Las memorias distribuidas son adecuadas para:

- Almacenar los coeficientes de un filtro cuando su número no es demasiado elevado
- Implementar registros de desplazamiento (shift-registers)
- Implementar FIFOs
- Implementar líneas de retardo

# Memorias incluidas en bloques DSP


## Altera \_Cyclone V DSP

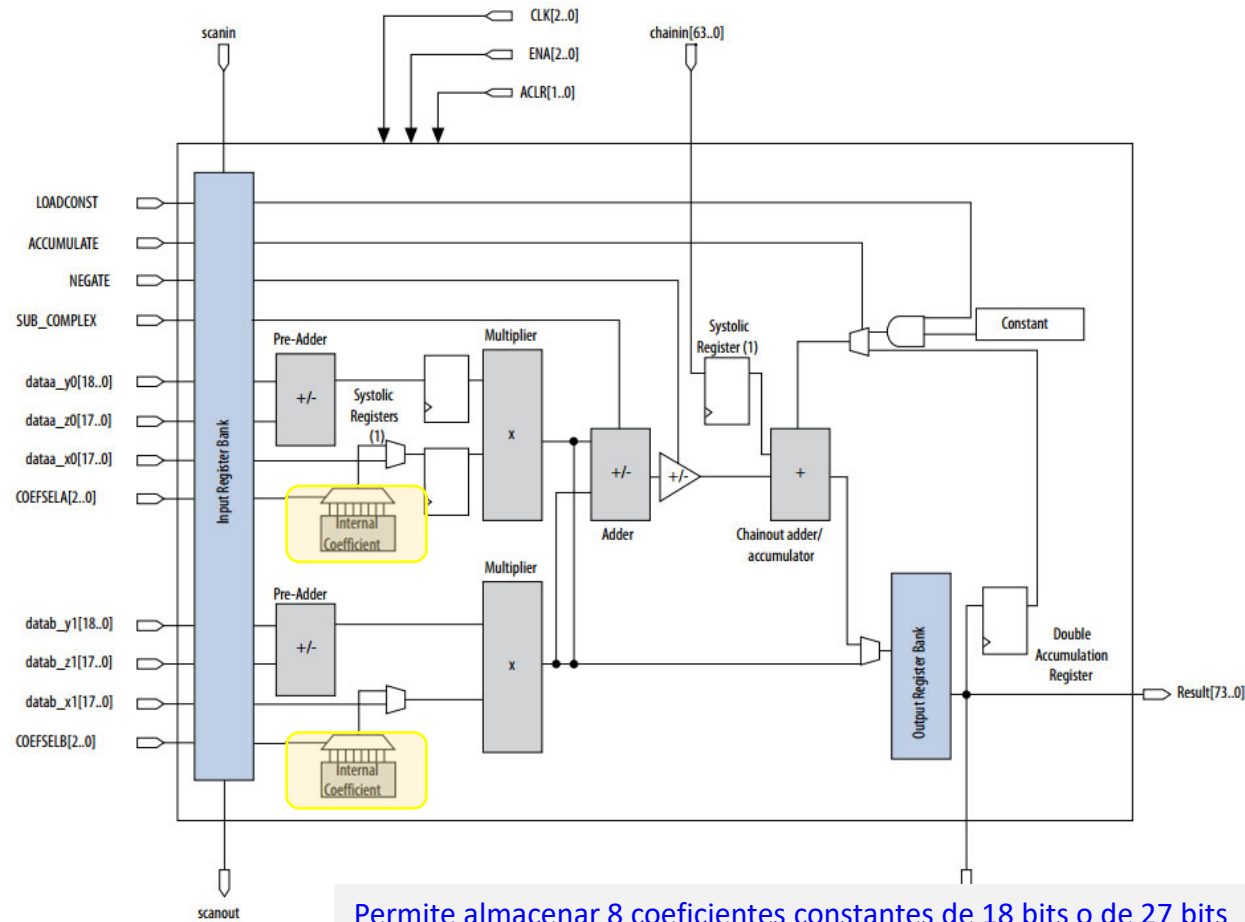

Permite almacenar 8 coeficientes constantes de 18 bits o de 27 bits


# Read-first RAM en Verilog

- Lectura síncrona: read first

 


```
read [7:0] D;  
input [3:0] Addr;  
input clk,we;  
output reg [7:0] O;  
  
reg [7:0] RAM[15:0];  
  
always@(posedge clk)  
begin  
    if (we)  
        RAM[Addr] <= D;  
        O <= RAM[Addr];  
end
```

⇒ M9K como RAM 16x8-bit de puerto simple

 

Lee el valor almacenado previamente RAM[1]

# RAM de doble Puerto con Verilog

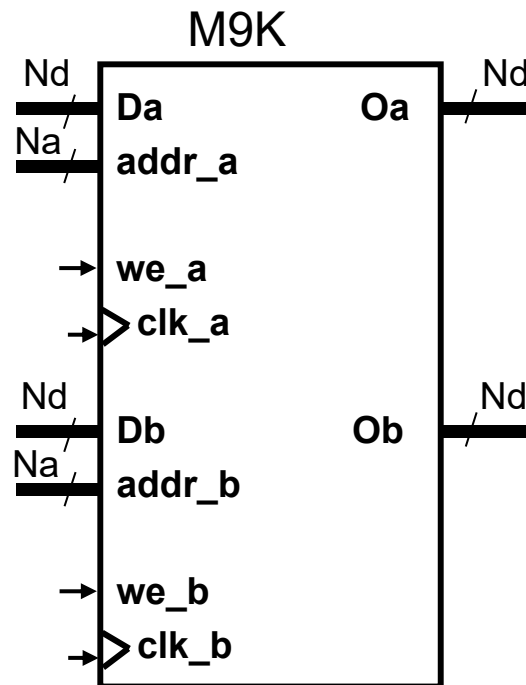

⇒ M9K como  $2^{Na} \times Nd$ -bit  
RAM de doble puerto

```
parameter Nd=8; //DATA WIDTH
parameter Na=6; //ADDR WIDTH

wire [(Nd-1):0] Da, Db;
wire [(Na-1):0] addr_a, addr_b;
wire we_a, we_b, clk_a, clk_b;
reg [(Nd-1):0] Oa, Ob;

reg [Nd-1:0] ram[2**Na-1:0];

always @ (posedge clk_a) // Port A
    if (we_a)
        begin
            ram[addr_a] <= Da;
            Oa <= Da;
        end
    else
        Oa <= ram[addr_a];

always @ (posedge clk_b) // Port B
    if (we_b)
        begin
            ram[addr_b] <= Db;
            Ob <= Db;
        end
    else
        Ob <= ram[addr_b];
```



# ROM en Verilog HDL

```
wire [3:0] addr;  
wire clk;  
reg [7:0] q;  
  
reg [7:0] rom[2**4-1:0];  
  
initial  
begin  
    $readmembh("rom_init.txt", rom);  
end  
  
always @ (posedge clk)  
    q <= rom[addr];
```

```
always @ (addr)  
    q <= rom[addr];
```

rom\_init.txt



Lectura del  
fichero de  
datos (en  
hexadecimal),  
si binario  
(*\$readmemb*)



ROM con lectura  
síncrona (Bloques  
M9K)

ROM con lectura  
asíncrona (LUTs)

0f  
f3  
2f  
3a  
d1  
55  
7f  
7f  
f2  
92  
af  
bd  
c1  
d5  
6f  
ff
  
# Registros de desplazamiento en DSP

- Operador necesario en la implementación HW de algoritmos DSP
  - Buffers
  - Segmentación
  - Sincronización de operadores
- FPGA actuales → además de FFs, incluyen recursos para implementación eficiente
  - Memorias embebidas
  - Uso de los registros de configuración de las LUTs



# Registros de desplazamiento en Cyclone IV

```

wire clk,ce;
wire [7:0] D;
wire [7:0] Q;

reg [7:0] SR [15:0];

integer i;

always @ (posedge clk)
  if (ce)
    begin
      SR[0] <= D0;
      for (i = 15; i>0; i = i-1)
        SR[i] <= SR[i-1];
    end

assign Q = SR[3];
    
```

16x8 FFs = 128 FFs

(\* ramstyle = "logic" \*) reg [7:0] SR [15:0];

Fitter Resource Usage Summary		
<<Filter>>		
	Resource	Usage
1	▼ Total logic elements	128 / 6,272 (2 %)
1	-- Combinational with no register	0
2	-- Register only	128
3	-- Combinational with a register	0
2		
3	▼ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	-- 4 input functions	0
2	-- 3 input functions	0
3	-- <=2 input functions	0
4	-- Register only	128
4		
5	▼ Logic elements by mode	
1	-- normal mode	0
2	-- arithmetic mode	0
6		
7	▼ Total registers*	128 / 6,684 (2 %)
1	-- Dedicated logic registers	128 / 6,272 (2 %)
2	-- I/O registers	0 / 412 (0 %)
8		
9	Total LABs: partially or completely used	8 / 392 (2 %)
10	Virtual pins	0
11	▼ I/O pins	18 / 92 (20 %)
1	-- Clock pins	1 / 3 (33 %)
2	-- Dedicated input pins	0 / 9 (0 %)
12		
13	M9Ks	0 / 30 (0 %)

(\* ramstyle = "M9K" \*) reg [7:0] SR [15:0];

Fitter Resource Usage Summary		
<<Filter>>		
	Resource	Usage
1	▼ Total logic elements	18 / 6,272 (< 1 %)
1	-- Combinational with no register	6
2	-- Register only	8
3	-- Combinational with a register	4
2		
3	▼ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	-- 4 input functions	1
2	-- 3 input functions	4
3	-- <=2 input functions	5
4	-- Register only	8
4		
5	▼ Logic elements by mode	
1	-- normal mode	6
2	-- arithmetic mode	4
6		
7	▼ Total registers*	12 / 6,684 (< 1 %)
1	-- Dedicated logic registers	12 / 6,272 (< 1 %)
2	-- I/O registers	0 / 412 (0 %)
8		
9	Total LABs: partially or completely used	3 / 392 (< 1 %)
10	Virtual pins	0
11	▼ I/O pins	18 / 92 (20 %)
1	-- Clock pins	1 / 3 (33 %)
2	-- Dedicated input pins	0 / 9 (0 %)
12		
13	M9Ks	1 / 30 (3 %)

# Registros de desplazamiento en Cyclone V

```
(* ramstyle = "logic" *) reg [7:0] SR
[15:0];
```

Fitter Resource Usage Summary			
<<Filter>>			
	Resource	Usage	%
1	Logic utilization (ALMs needed / total ALMs on device)	33 / 56,480	< 1 %
2	> ALMs needed [=A-B+C]	33	
3			
4	Difficulty packing design	Low	
5			
6	> Total LABs: partially or completely used	8 / 5,648	< 1 %
7			
8	> Combinational ALUT usage for logic	1	
9	Combinational ALUT usage for route-throughs	78	
10			
11	> Dedicated logic registers	128	
12			
13	Virtual pins	0	
14	> I/O pins	18 / 268	7 %
15			
16	M10K blocks	0 / 686	0 %
17	Total MLAB memory bits	0	
18	Total block memory bits	0 / 7,024,640	0 %
19	Total block memory implementation bits	0 / 7,024,640	0 %
20			
21	Total DSP Blocks	0 / 156	0 %

```
(* ramstyle = "M10K" *) reg [7:0] SR
[15:0];
```

Fitter Resource Usage Summary			
<<Filter>>			
	Resource	Usage	%
1	Logic utilization (ALMs needed / total ALMs on device)	11 / 56,480	< 1 %
2	> ALMs needed [=A-B+C]	11	
3			
4	Difficulty packing design	Low	
5			
6	> Total LABs: partially or completely used	3 / 5,648	< 1 %
7			
8	> Combinational ALUT usage for logic	15	
9	Combinational ALUT usage for route-throughs	7	
10			
11	> Dedicated logic registers	32	
12			
13	Virtual pins	0	
14	> I/O pins	18 / 268	7 %
15			
16	M10K blocks	1 / 686	< 1 %
17	Total MLAB memory bits	0	
18	Total block memory bits	104 / 7,024,640	< 1 %
19	Total block memory implementation bits	10,240 / 7,024,640	< 1 %
20			
21	Total DSP Blocks	0 / 156	0 %

```
(* ramstyle = "MLAB" *) reg [7:0] SR
[15:0];
```

Fitter Resource Usage Summary			
<<Filter>>			
	Resource	Usage	%
1	Logic utilization (ALMs needed / total ALMs on device)	17 / 56,480	< 1 %
2	> ALMs needed [=A-B+C]	17	
3			
4	Difficulty packing design	Low	
5			
6	> Total LABs: partially or completely used	4 / 5,648	< 1 %
7			
8	> Combinational ALUT usage for logic	7	
9	Combinational ALUT usage for route-throughs	12	
10	> Memory ALUT usage	8	
11			
12			
13	Dedicated logic registers	20	
14			
15	Virtual pins	0	
16	> I/O pins	18 / 268	7 %
17			
18	M10K blocks	0 / 686	0 %
19	Total MLAB memory bits	104	
20	Total block memory bits	0 / 7,024,640	0 %
21	Total block memory implementation bits	0 / 7,024,640	0 %
22			
23	Total DSP Blocks	0 / 156	0 %

# Conclusiones

- Arquitecturas secuenciales aptas para aplicaciones en los que los requisitos de velocidad no sean muy exigentes
- Arquitecturas semi-paralelas cuando necesitemos aumentar el throughput



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

# Arquitecturas Secuenciales

**Procesado Digital de la Señal en FPGA**

**Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos**