



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Aplicación de las Arquitecturas Paralelas y Secuenciales al Procesado Multitasa

Procesado Digital de la Señal en FPGA

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

Objetivos


- Implementación de algoritmos multitasa aplicando arquitecturas paralelas o secuenciales

Contenidos

- Procesado multitasa
- Arquitecturas polifásicas: Diezmadores
- Arquitecturas polifásicas: Interpoladores

Arquitecturas FIR Multitasa







Interpolación

 





Bloque expensor:

$$z(m) = \begin{cases} x(m/R) & \text{si } m=0, \pm R, \pm 2R, \dots \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$$

$$f_{sH} = R f_{sL}$$

      

Diezmado

   
 


Arquitecturas polifásicas

Descomposición polifásica en dos subfiltros:

$$H(z) = \sum_{i=0}^M h_i z^{-i} = \sum_{i=0}^{M/2} h_{2i} z^{-2i} + z^{-1} \sum_{i=0}^{M/2} h_{2i+1} z^{-2i} = H_0(z^2) + z^{-1} H_1(z^2)$$

Diezmado por 2

  


Arquitecturas Polifásicas: Diezmado

Ej: Diezmado por $R=2$ con un FIR de 8 etapas

Sólo se necesita la salida en los siguientes instantes:

$y(0), y(R), y(2R), \dots$


 


$$y(m) = x_1(n) = h_0x(n) + h_1x(n-1) + h_2x(n-2) + h_3x(n-3) + h_4x(n-4) + h_5x(n-5) + h_6x(n-6) + h_7x(n-7) =$$

$$= \underbrace{h_0x(n) + h_2x(n-2) + h_4x(n-4) + h_6x(n-6)}_{\text{FIR H0 } [h_0, h_2, h_4, h_6]} + \underbrace{h_1x(n-1) + h_3x(n-3) + h_5x(n-5) + h_7x(n-7)}_{\text{FIR H1 } [h_1, h_3, h_5, h_7]}$$

$$y(m+1) = x_1(n+2) = h_0x(n+2) + h_1x(n+1) + h_2x(n) + h_3x(n-1) + h_4x(n-2) + h_5x(n-3) + h_6x(n-4) + h_7x(n-5) =$$
  
$$= \underbrace{h_0x(n+2) + h_2x(n) + h_4x(n-2) + h_6x(n-4)}_{\text{FIR H0 } [h_0, h_2, h_4, h_6]} + \underbrace{h_1x(n+1) + h_3x(n-1) + h_5x(n-3) + h_7x(n-5)}_{\text{FIR H1 } [h_1, h_3, h_5, h_7]}$$




Arquitecturas Polifásicas: Diezmado

Ej: Diezmado por $R=3$ con un FIR de 9 etapas



Sólo se necesita la salida en los siguientes instantes:

$$y(0), y(R), y(2R), \dots$$

 

$$\begin{aligned}
 y(m) &= x_1(n) = h_0x(n) + h_1x(n-1) + h_2x(n-2) + h_3x(n-3) + h_4x(n-4) + h_5x(n-5) + h_6x(n-6) + h_7x(n-7) + h_8x(n-8) = \\
 &= \underbrace{h_0x(n) + h_3x(n-3) + h_6x(n-6)}_{\text{FIR}[h_0, h_3, h_6]} + \underbrace{h_1x(n-1) + h_4x(n-4) + h_7x(n-7)}_{\text{FIR}[h_1, h_4, h_7]} + \underbrace{h_2x(n-2) + h_5x(n-5) + h_8x(n-8)}_{\text{FIR}[h_2, h_5, h_8]}
 \end{aligned}$$

  
$$\begin{aligned}
 y(m+1) &= x_1(n+3) = h_0x(n+3) + h_1x(n+2) + h_2x(n+1) + h_3x(n) + h_4x(n-1) + h_5x(n-2) + h_6x(n-3) + h_7x(n-4) + h_8x(n-5) = \\
 &= \underbrace{h_0x(n+3) + h_3x(n) + h_6x(n-3)}_{\text{FIR}[h_0, h_3, h_6]} + \underbrace{h_1x(n+2) + h_4x(n-1) + h_7x(n-4)}_{\text{FIR}[h_1, h_4, h_7]} + \underbrace{h_2x(n+1) + h_5x(n-2) + h_8x(n-5)}_{\text{FIR}[h_2, h_5, h_8]}
 \end{aligned}$$




Arquitecturas polifásicas: Diezmado

Carga computacional (CL) del proceso de diezmado


- Fuerza bruta: $CL = M \cdot f_{SH}$

 


- Polifásico: $CL = M/R \cdot f_{SH}$

 

- Ej: FIR de 9 etapas, diezmador $R=3$

 

 H : $\{h_0, h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6, h_7, h_8\}$
9 mults cada T_{SH}




H_1 : $\{h_0, h_3, h_6\}$, H_2 : $\{h_1, h_4, h_7\}$, H_3 : $\{h_2, h_5, h_8\}$
3 mults cada T_{SH}



Arquitecturas polifásicas: Diezmado

$$f_{SL} = f_{clk} / 3$$


Case: $f_{clk} = f_{SH}$

 

FIR de 9 etapas diezmador por R=3

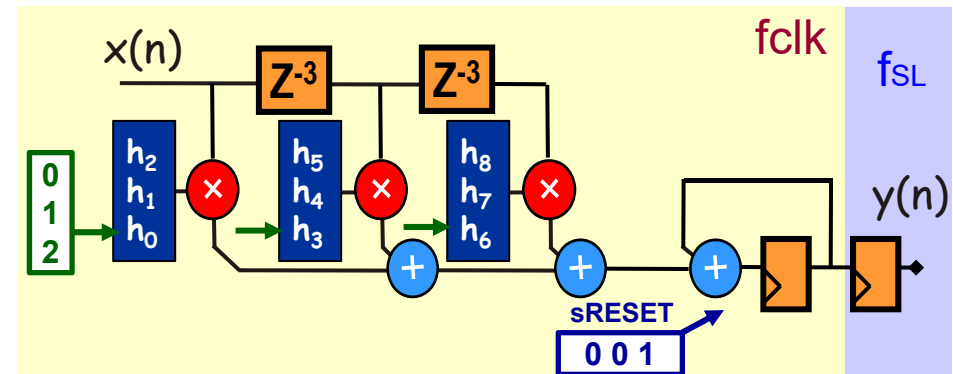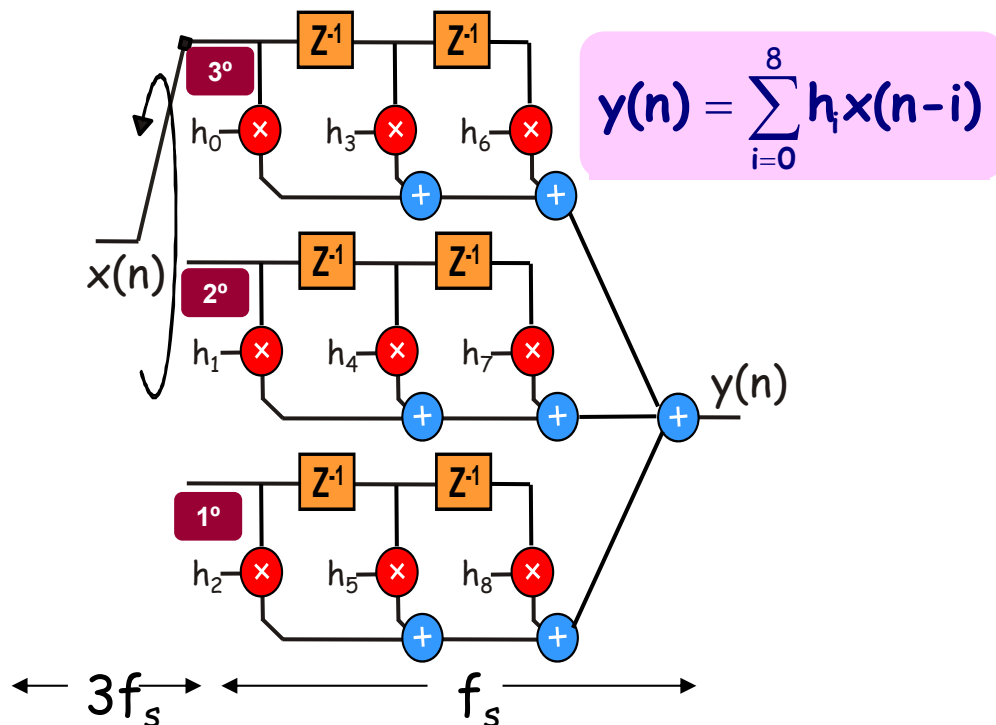

Estructura sumadores en cascada

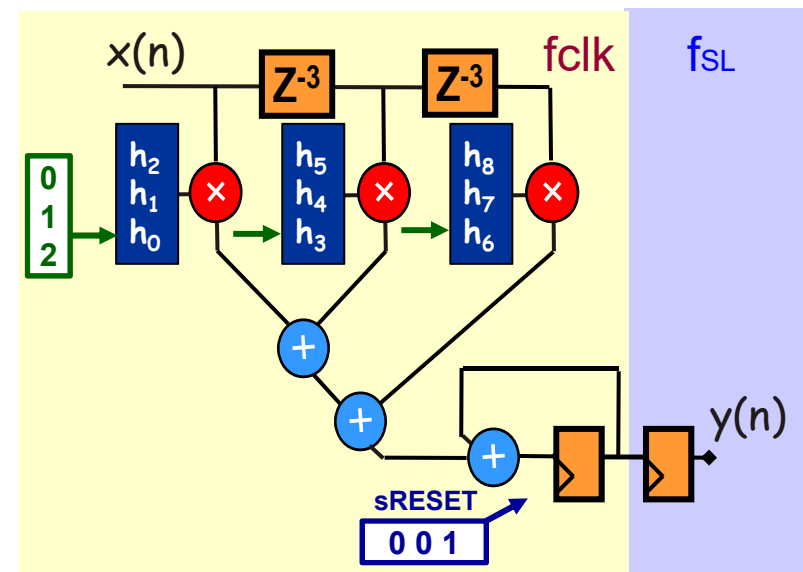

Estructura sumadores en árbol


Arquitecturas polifásicas: Diezmado

Caso: $f_{clk} = f_{SH}$

Cuantificación:


Datos W_d bits

Coef. W_c bits

 

FIR de M etapas diezmador por R

$$f_{SL} = f_{clk} / R$$

 

ROM₁: $h(R:-1:1)$
 ROM₂: $h(2 \cdot R:-1:R+1)$
 ROM₃: $h(3 \cdot R:-1:2 \cdot R+1)$
 ⋮

Recursos HW:

- M registros of W_d bits
- M/R ROMs: $R \times W_c$ bits
- M/R Multiplicadores: $W_d \times W_c$ bits
- M/R sumadores: $W_d + W_c + g$ bits
- Registros: $W_d + W_c + g$ bits
(g: bits de guarda del acum.)
- Registro de salida: W_{out} bits

Throughput:


- $T_{out} = f_{clk} / R$
- $T_{in} = f_{clk}$

Arquitecturas polifásicas: Diezmado

Caso: $f_{clk}/f_{SH} \geq M/R$

FIR de 9 etapas
diezmador por $R=3$

$$y(n) = \sum_{i=0}^8 h_i x(n-i)$$


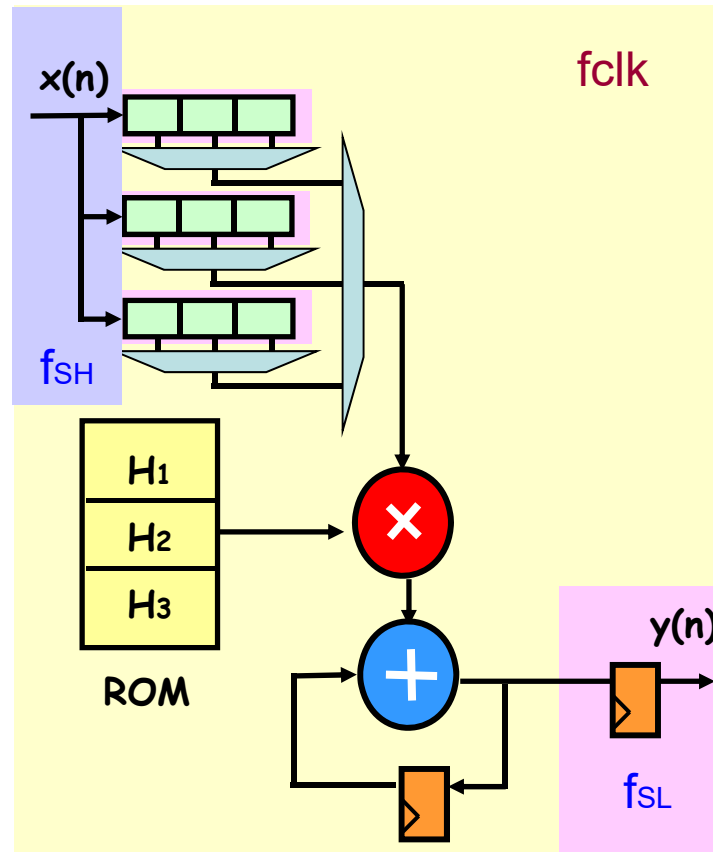


ROM

$H_1: \{h_2, h_5, h_8\}$


$H_2: \{h_1, h_4, h_7\}$

$H_3: \{h_0, h_3, h_6\}$

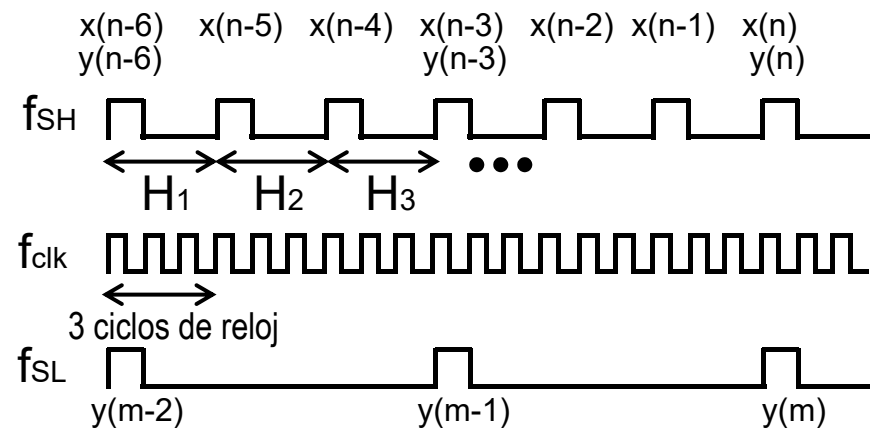 

Arquitecturas polifásicas: Diezmado

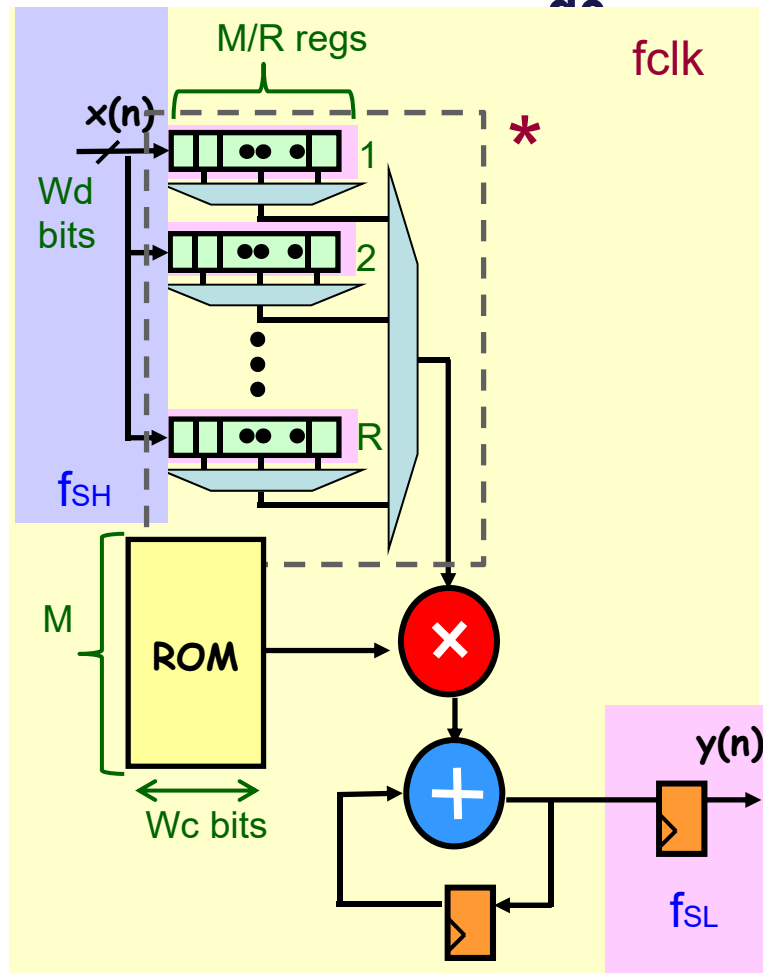Caso: $f_{clk}/f_{SH} \geq M/R$ Filtro de M-etapas polifásico diezmador por R



ROM = $[h(M:-R:R) \ h(M-1:-R:R-1) \ \dots]$

$$y(n) = \sum_{i=0}^{M-1} h_i x(n-i)$$

Recursos HW:

- R shift-registers con M/R registros de W_d bits
- ROM: $M \times W_c$ bits
- Multiplicador: $W_d \times W_c$ bits
- Sumador: $W_d + W_c + g$ bits
- Registros (acum.): $W_d + W_c + g$ bits (g: bits de guarda del acum)
- Registro de salida: W_{out} bits

Throughput (max):

- $T_{out} = f_{clk}/M$
- $T_{in} = f_{clk}/(M/R)$



* SR se puede implementar con RAM si el orden del filtro es elevado

Arquitecturas polifásicas: Interpolador

Descomposición polifásica en dos subfiltros:


$$H(z) = \sum_{i=0}^M h_i z^{-i} = \sum_{i=0}^{M/2} h_{2i} z^{-2i} + z^{-1} \sum_{i=0}^{M/2} h_{2i+1} z^{-2i} = H_0(z^2) + z^{-1} H_1(z^2)$$

Interpolación por 2

  


Arquitecturas Polifásicas: Interpolación

 Ej: Interpolación por 2 usando un FIR de 8 etapas



$$\begin{aligned}
 y(m) &= h_0 x_1(m) + h_1 x_1(m-1) + h_2 x_1(m-2) + h_3 x_1(m-3) + h_4 x_1(m-4) + h_5 x_1(m-5) + h_6 x_1(m-6) + h_7 x_1(m-7) = \\
 &= h_0 x_1(m) + h_2 x_1(m-2) + h_4 x_1(m-4) + h_6 x_1(m-6) = h_0 x(n) + h_2 x(n-1) + h_4 x(n-2) + h_6 x(n-3) = \text{FIR}[h_0, h_2, h_4, h_6]
 \end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned}
 y(m+1) &= h_0 x_1(m+1) + h_1 x_1(m) + h_2 x_1(m-1) + h_3 x_1(m-2) + h_4 x_1(m-3) + h_5 x_1(m-4) + h_6 x_1(m-5) + h_7 x_1(m-6) = \\
 &= h_1 x_1(m) + h_3 x_1(m-2) + h_5 x_1(m-4) + h_7 x_1(m-6) = h_1 x(n) + h_3 x(n-1) + h_5 x(n-2) + h_7 x(n-3) = \text{FIR}[h_1, h_3, h_5, h_7]
 \end{aligned}$$



Arquitecturas Polifásicas: Interpolación


Ej: Interpolación por 3 usando un FIR de 9 etapas

$$y(m) = \sum_{k=0}^8 x(m-k)h_k$$

$$\begin{aligned} y(m) &= h_0 x_1(m) + h_1 x_1(m-1) + h_2 x_1(m-2) + h_3 x_1(m-3) + h_4 x_1(m-4) + h_5 x_1(m-5) + h_6 x_1(m-6) + h_7 x_1(m-7) + h_8 x_1(m-8) \\ &= h_0 x_1(m) + h_3 x_1(m-3) + h_6 x_1(m-6) = h_0 x(n) + h_3 x(n-1) + h_6 x(n-2) = \mathbf{FIR[h_0, h_3, h_6]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(m+1) &= h_0 x_1(m+1) + h_1 x_1(m) + h_2 x_1(m-1) + h_3 x_1(m-2) + h_4 x_1(m-3) + h_5 x_1(m-4) + h_6 x_1(m-5) + h_7 x_1(m-6) + h_8 x_1(m-7) \\ &= h_1 x_1(m) + h_4 x_1(m-3) + h_7 x_1(m-6) = h_1 x(n) + h_4 x(n-1) + h_7 x(n-2) = \mathbf{FIR[h_1, h_4, h_7]} \end{aligned}$$

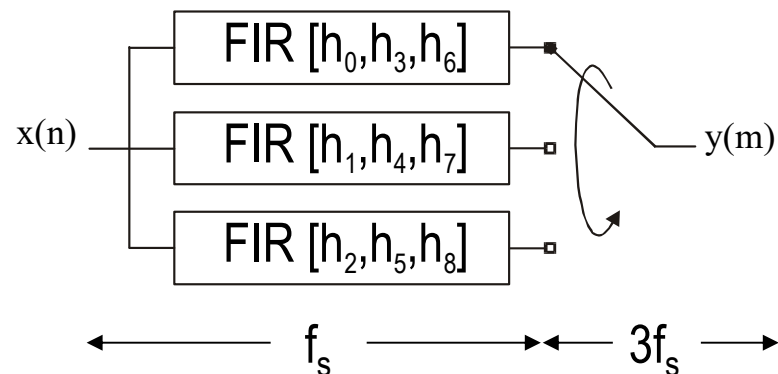
$$\begin{aligned} y(m+2) &= h_0 x_1(m+2) + h_1 x_1(m+1) + h_2 x_1(m) + h_3 x_1(m-1) + h_4 x_1(m-2) + h_5 x_1(m-3) + h_6 x_1(m-4) + h_7 x_1(m-5) + h_8 x_1(m-6) \\ &= h_2 x_1(m) + h_5 x_1(m-3) + h_8 x_1(m-6) = h_2 x(n) + h_5 x(n-1) + h_8 x(n-2) = \mathbf{FIR[h_2, h_5, h_8]} \end{aligned}$$




Arquitecturas polifásicas: Interpolación

Carga computacional del proceso de interpolación


- Fuerza bruta: $CL = M \cdot f_{SH}$

 


- Polifásico: $CL = M/R \cdot f_{SH}$

 

 - Ej: FIR de 9 etapas interpolador por $R=3$



 $H: \{h_0, h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6, h_7, h_8\}$
9 mults cada T_{SH}




$H_1: \{h_0, h_3, h_6\}, H_2: \{h_1, h_4, h_7\}, H_3: \{h_2, h_5, h_8\}$
3 mults cada T_{SH}



Arquitecturas polifásicas: Interpolación

$$f_{SL} = f_{clk} / 3$$


Caso: $f_{clk} = f_{SH}$

 

 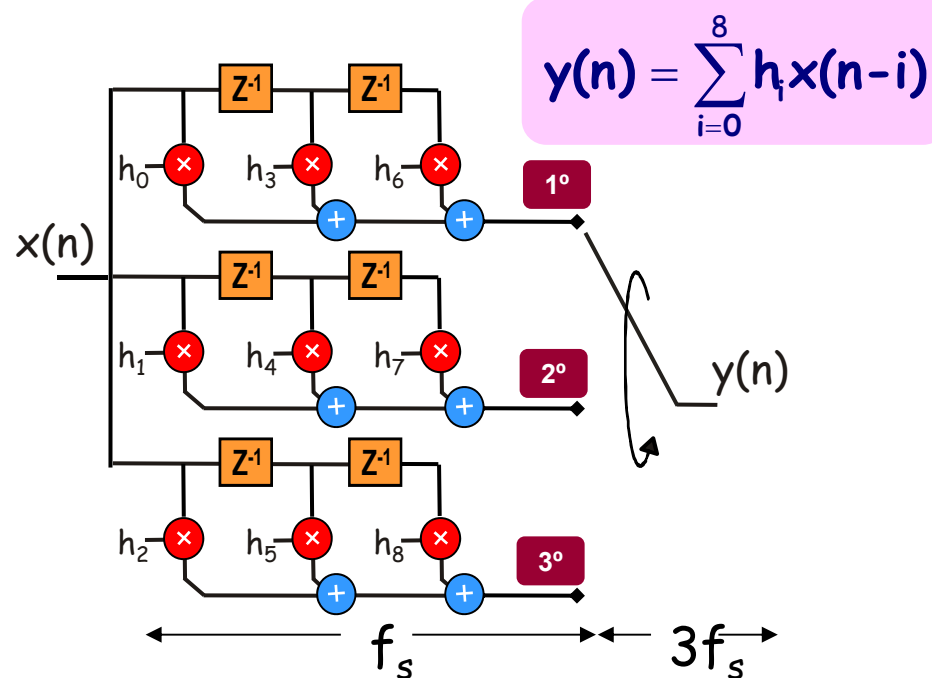Filtro polifásico de 9 etapas Interpolador por 3



Estructura de sumadores en cascada

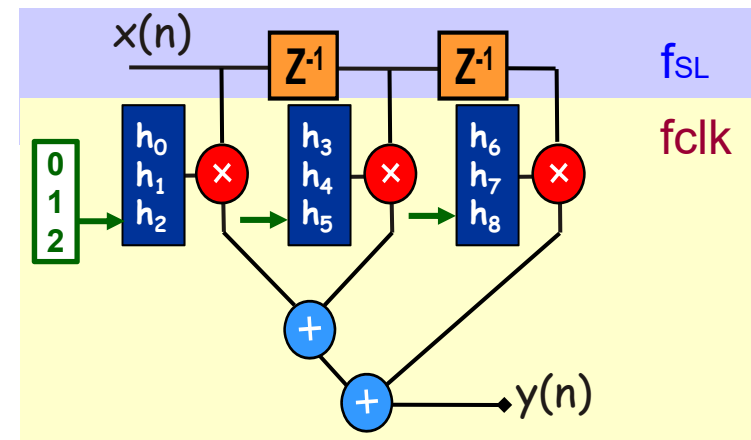

Estructura de sumadores en árbol


Arquitecturas polifásicas: Interpolación

Caso: $f_{clk} = f_{SH}$


Cuantificación:

Datos W_d bits

Coef. W_c bits

 

 Filtro interpolador por R polifásico de M etapas



ROM₁: $h(1:R)$
 ROM₂: $h(R+1:2 \cdot R)$
 ROM₃: $h(2 \cdot R+1:3 \cdot R)$
 ⋮

Recursos HW:

- M/R registros de W_d bits
- M/R ROMs: $R \times W_c$ bits
- M/R Multiplicadores: $W_d \times W_c$ bits
- $(M/R-1)$ sumadores: $W_d + W_c + g$ bits
 (g: bits de guarda de la red de sumadores)

Throughput:


- $T_{out} = f_{clk}$
- $T_{in} = f_{clk} / R$

Arquitecturas polifásicas: Interpolación



Caso: $f_{clk}/f_{SH} \geq M/R$

Filtro interpolador por 3 polifásico de 9 etapas

$$y(n) = \sum_{i=0}^{M-1} h_i x(n-i)$$

 

  ROM { $H_1: \{h_0, h_3, h_6\}$
 $H_2: \{h_1, h_4, h_7\}$
 $H_3: \{h_2, h_5, h_8\}$




3 mults cada T_{SH}

Arquitecturas polifásicas: Interpolación

Caso: $f_{clk}/f_{SH} \geq M/R$

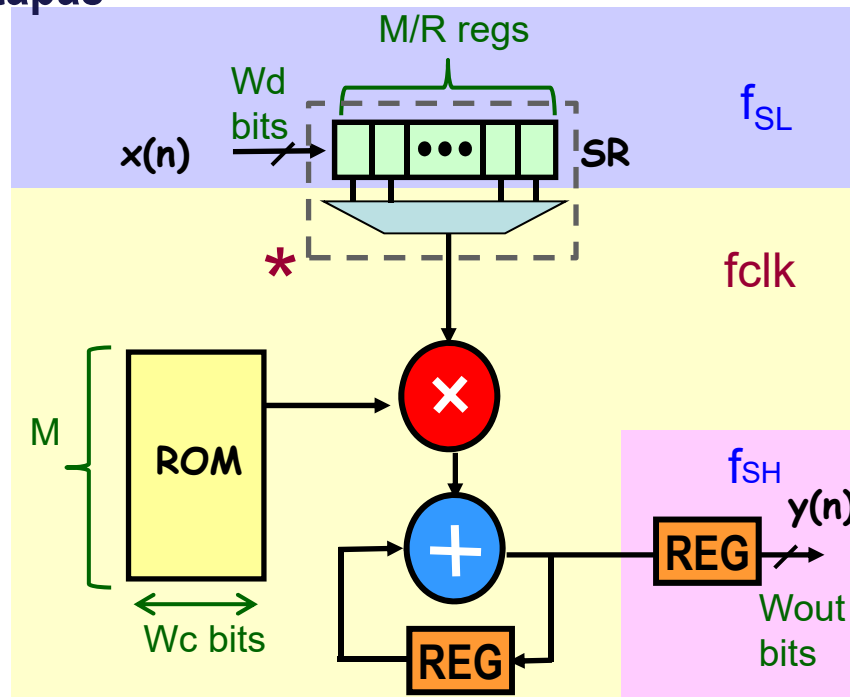Filtro polifásico interpolador por R de M etapas



ROM = $[h(1:R:M) \ h(2:R:M) \ \dots]$

$$y(n) = \sum_{i=0}^{M-1} h_i x(n-i)$$

Recursos HW:

- M/R registros of W_d bits
- ROM: $M \times W_c$ bits
- Multiplicador: $W_d \times W_c$ bits
- Sumador: $W_d + W_c + g$ bits
- Registros (acc.): $W_d + W_c + g$ bits
(g : bits de guarda del acum.)
- Registro de salida: W_{out} bits

Throughput (max):


- $T_{out} = f_{clk}/(M/R)$
- $T_{in} = f_{clk}/M$

* SR se puede implementar con RAM si el orden del filtro es elevado


Aprovechando las propiedades del algoritmo

Se pueden aprovechar las **simetrías** y los **coeficientes nulos**


Filtro Media-banda

 

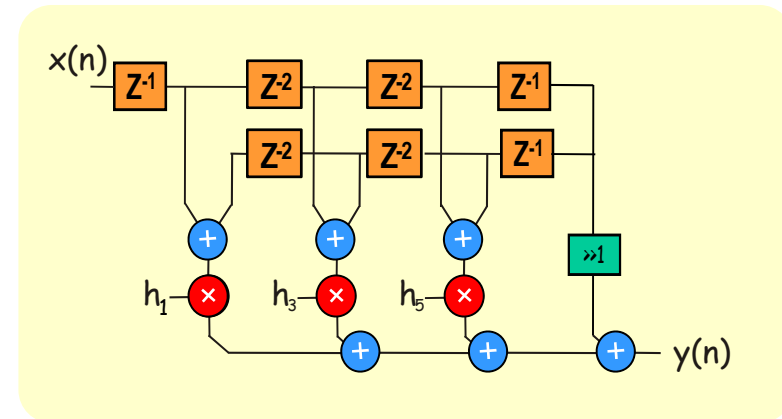
$$\begin{aligned} h_1 &= h_{11} \\ h_3 &= h_9 \\ h_5 &= h_7 \\ h_6 &= 0.5 \\ h_0 &= h_{12} = 0 \\ h_2 &= h_{10} = 0 \\ h_4 &= h_8 = 0 \end{aligned}$$



Interpolador x2 media-banda

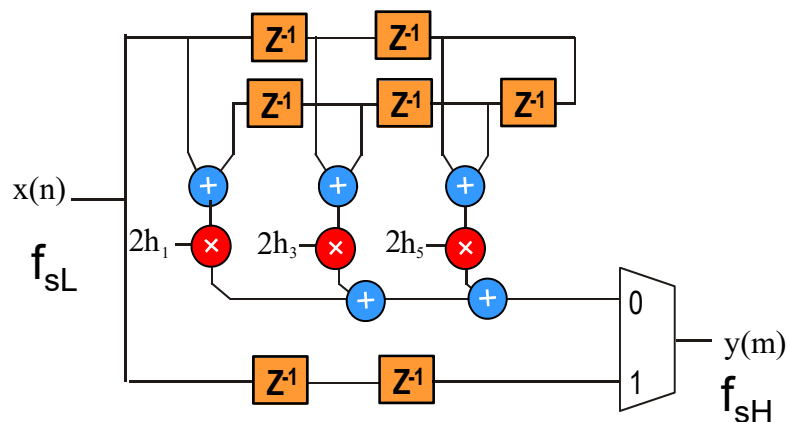

Diezmador x2 media-banda

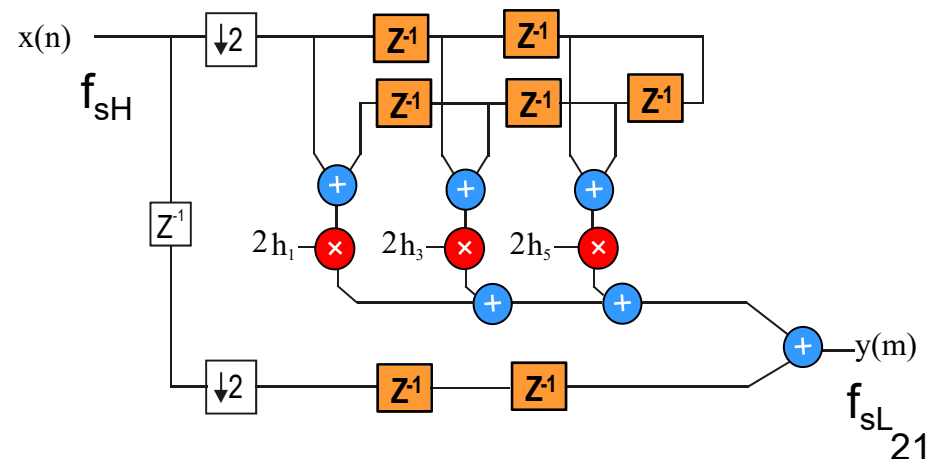

Conclusiones

- Implementación algoritmos multitasa utilizando arquitecturas paralelas y secuenciales



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Aplicación de las Arquitecturas Paralelas y Secuenciales al Procesado Multitasa

Procesado Digital de la Señal en FPGA

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos