



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

# Arquitecturas Paralelas

**Procesado Digital de la Señal en FPGA**

**Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos**

# Objetivos

- Diseñar e implementar filtros FIR sobre FPGAs de Xilinx y Altera, usando **arquitecturas paralelas** aprovechando los recursos hardware que ofrecen estos dispositivos

# Contenido


- Introducción a las arquitecturas HW
- Arquitecturas paralelas
- Cuantificación de los filtros FIR
- Segmentación y Retiming
- Procesado entrelazado
- Paralelización de algoritmos




# Arquitecturas HW

Ej: Un sistema DSP tiene que calcular:

- Alg.1 (N1 mults)
- Alg.2 (N2 mults)
- Alg.3 (N3 mults)

 

Caso 1:  $f_{clk}/f_s > (N1+N2+N3)$

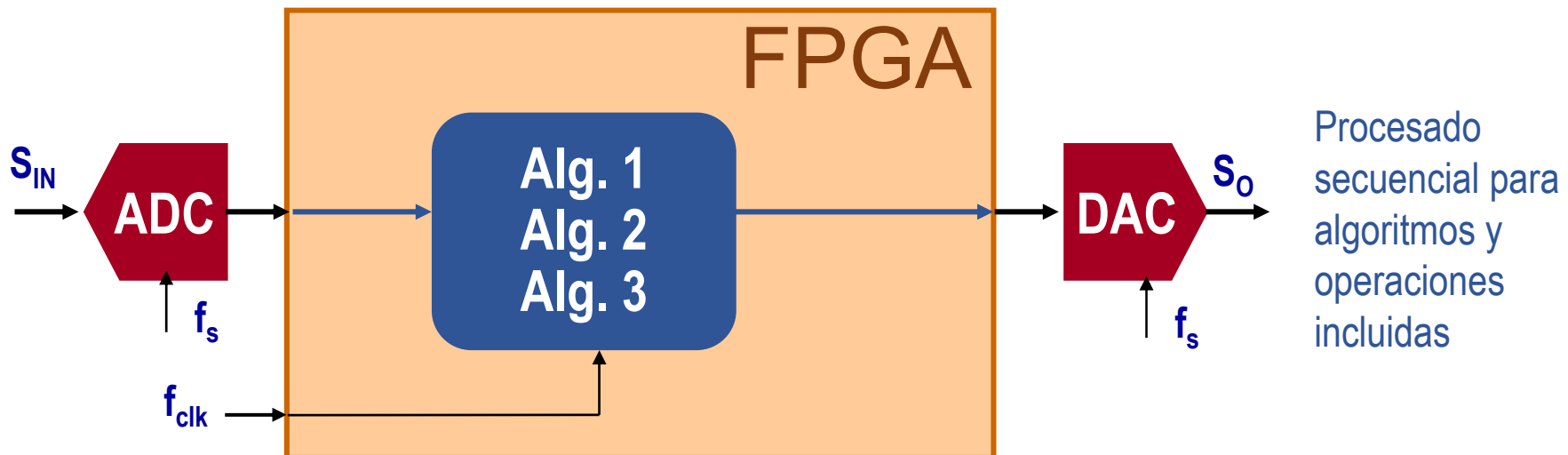


# Arquitecturas HW

**Caso 2:**  $(N1, N2, N3) < f_{clk}/f_s < (N1+N2+N3)$

- Se implementa por separado cada algoritmo
- Segmentación a nivel de bloque
- Arquitectura secuencial para cada algoritmo

**Caso 3:**  $f_{clk}/f_s = 1$

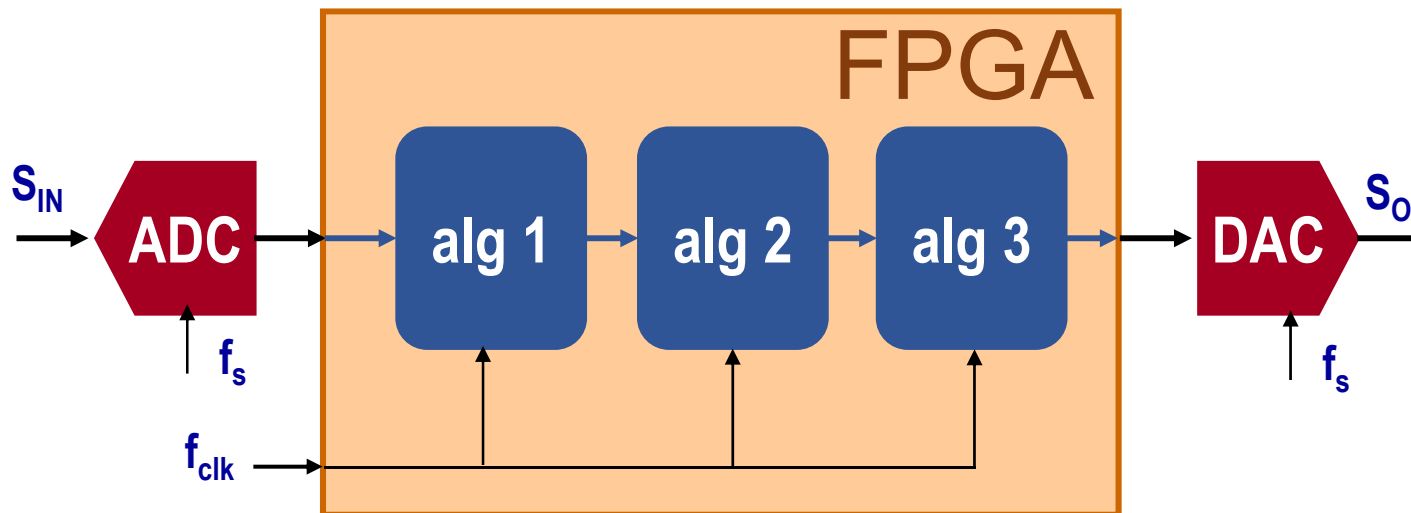- Se implementa por separado cada algoritmo
- Segmentación a nivel de bloque
- Segmentación interna de los algoritmos para conseguir la  $f_{clk}$




# Arquitecturas HW

## Caso 4: $f_{\text{clk}}/f_s < 1$

- Se implementa por separado cada algoritmo
- Segmentación a nivel de bloque
- Paralelizamos cada algoritmo y segmentamos para alcanzar  $f_{\text{clk}}$

Ej:  $f_{\text{clk}}/f_s = 1/2$

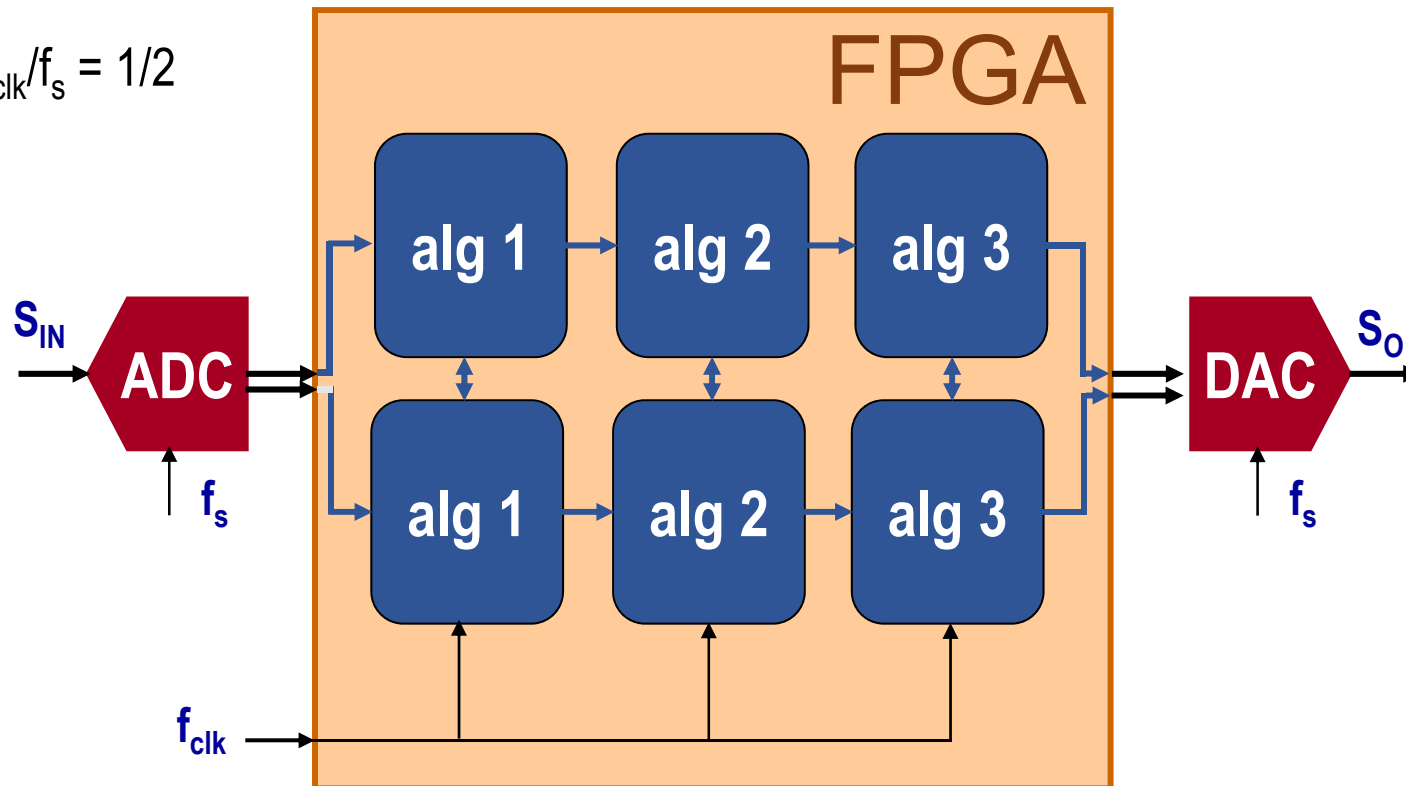

# Del algoritmo a la arquitectura

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h_k x(n-k)$$

**ALGORITMO**  
 $y(0) = 0$   
 for  $k = 1$  to  $M$  do  
    $y(k) = y(k-1) + h(k) * x(k)$   
end  
 $y = y(n)$

**DSP**  
 Ex:  $M=100$   
 $\frac{1 \text{ GHz}}{100 \text{ ciclos}} = 10 \text{ MSPS}$


= FPGA

**FPGA**


$\frac{400 \text{ MHz}}{100 \text{ cycles}} = 4 \text{ MSPS}$

 **Unfolded FIR  $\equiv$  Paralelo**

**FPGA**  $\frac{100 \text{ MHz}}{1 \text{ cycle}} = 100 \text{ MSPS}$



**Folded FIR  
 $\equiv$  Secuencial**

 

**Area-  
 Throughput**


# Arquitecturas Paralelas

⇒ Frecuencia de muestreo ( $f_s$ ) = Frecuencia de reloj ( $f_{clk}$ )

⇒ La arquitectura necesita tantos recursos como operaciones tiene el algoritmo

⇒ Se obtiene un resultado cada ciclo de reloj

 ⇒ Un registro equivale a un retardo de una muestra temporal





# Arquitecturas paralelas

## Modelo Matlab de un Filtro FIR

### Filtro FIR de M-etapas

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h_k x(n - k) \quad \leftarrow \text{1 clock cycle}$$

### Modelo Matlab :

$$y(i) = x(i) * h(1) + x(i-1) * h(2) + \dots + x(i-(M-1)) * h(M-1);$$

En cada ciclo de reloj:

- Se multiplican M datos por M coeficientes
- Los resultados de las multiplicaciones se suman

### Requisitos Hardware :


- M multiplicadores
- M-1 sumadores
- M-1 registros para los datos de entrada
- M registros para los coeficientes

# Estructuras para implementar filtros FIR


$$y(n) = \sum_{k=0}^3 h_k x(n-k)$$

¿Alguna diferencia?

Forma directa

 

Forma traspuesta

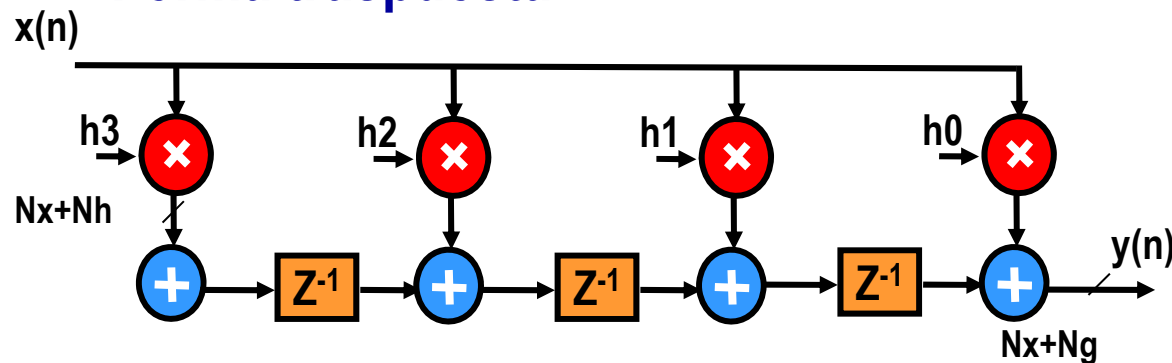

$$X = X_e 2^{-N_x} \text{ (} N_x \text{ bits)}$$

$$H = H_e 2^{-N_h} \text{ (} N_h \text{ bits)}$$

$$P_j = X_i \cdot H_j \text{ (} N_x + N_h \text{ bits)}$$

$$N_g = \log_2(G_e), G_e = G \cdot 2^{N_h}$$

$$t_c = t_{\text{mult}} + (M-1)t_{\text{add}}$$

$N_x$ -bit registers

$$t_c = t_{\text{mult}} + t_{\text{add}}$$

$(N_x + N_g)$ -bit regist.  
Broadcast ( $\uparrow$  fan-out)


# Aprovechando las propiedades de los algoritmos

Los filtros FIR de fase lineal poseen **coeficientes simétricos**


Se puede aprovechar para reducir el número de multiplicadores

 **FIR simétrico de N-etapas (Ej. N=8)**

$$y(n) = h_0x(n) + h_1x(n-1) + h_2x(n-2) + h_3x(n-3) + h_4x(n-4) + h_5x(n-5) + h_6x(n-6) + h_7x(n-7)$$


 
$$y(n) = h_0[x(n) + x(n-7)] + h_1[x(n-1) + x(n-6)] + h_2[x(n-2) + x(n-5)] + h_3[x(n-3) + x(n-4)]$$





Si el filtro es antisimétrico se cambiarán algunos sumadores por restadores

# Aprovechando las propiedades de los algoritmos

Algunos filtros poseen coeficientes nulos  
 → no es necesario implementar esos mult.

$$\begin{array}{lll} h_1 = h_{11} & h_3 = h_9 & h_5 = h_7 \\ h_6 = 0.5 & & \\ h_0 = h_{12} = 0 & h_2 = h_{10} = 0 & h_4 = h_8 = 0 \end{array}$$

## Filtro MediaBanda

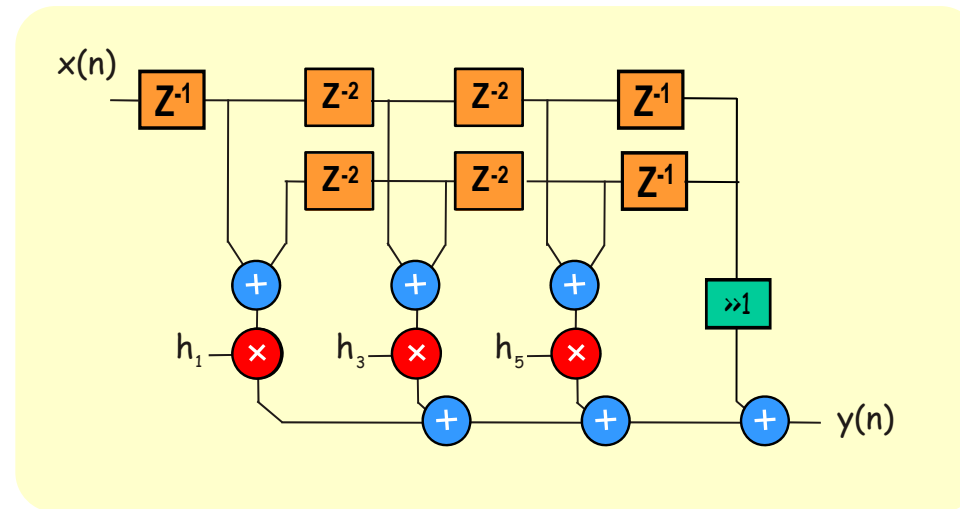 


# Precisión finita en filtros FIR

## Coeficientes:

- Afecta al valor de los ceros
  - ✓ Modifica la respuesta en frecuencia
- Reducción de precisión válida mientras se cumpla la máscara de filtrado
- Utilizar “round” → mayor precisión
- Verificación HDL: Golden Model con coeficientes con precisión finita

 
## Ruta de datos:

- Introduce ruido de cuantificación
- Usualmente, recorte de precisión solo a la salida del filtro
  - ✓ Los bloques DSP de los FPGA: mult + sumador de ancho grande
    - Xilinx Virtex DSP48: 25x18bits + 48 acc
    - Altera Cyclone V Variable DSP: 18x18bits + 44 acc
- Se suele usar “floor” para no incrementar recursos
  - ✓ Algunos bloques DSP posibilitan la implementación de redondeo final




# Segmentando los flujos de datos

## Grafo de flujo de datos

 

## Ejemplo:

 


# Segmentando los flujos de datos

1<sup>er</sup> caso



2<sup>o</sup> caso

 

# Retiming

Cambiar la ubicación de registros sin modificar el algoritmo



⇒ Transformar la arquitectura → adaptarla a bloques DSP

⇒ Reducir el camino crítico

Ej. Reducción del camino crítico:  
 $y(n) = x(n) + A \cdot x(n-1)$


$$T_p = t_{\text{mult}} + t_{\text{sum}}$$

Retiming

  

Pipelining

 - 2 registros
- añade 1 ciclo de latencia



$$T_{p1} = t_{\text{mult}}$$

$$T_{p2} = t_{\text{sum}}$$



$$T = \max\{T_{p1}, T_{p2}\} = T_{p1}$$

¡No aumenta la latencia!




# Segmentación en filtros FIR paralelos

## Forma Directa

  


# Segmentación en filtros FIR paralelos





## Forma Directa

 

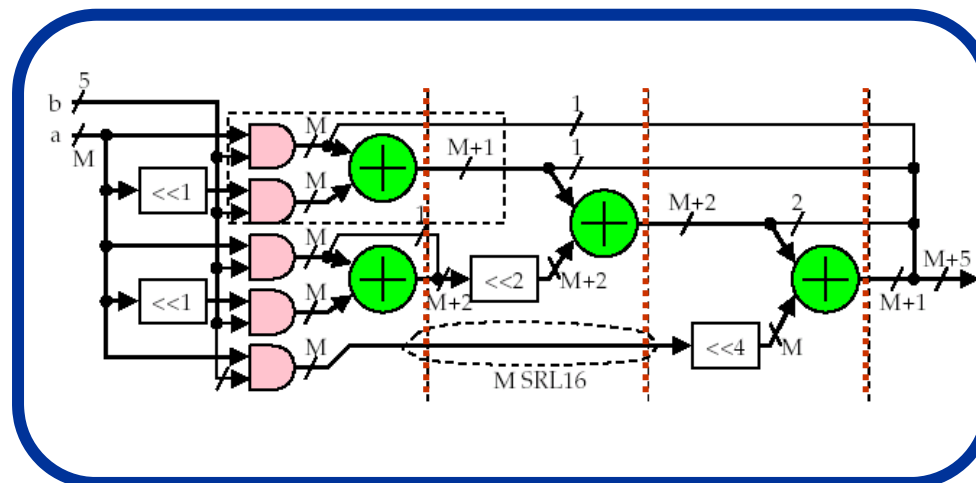Multiplicadores  
implementados  
en LUTs




# Segmentación en filtros FIR paralelos

  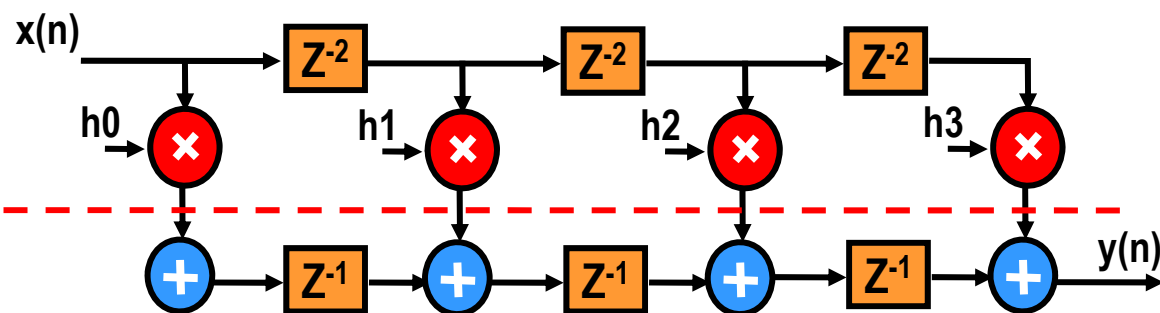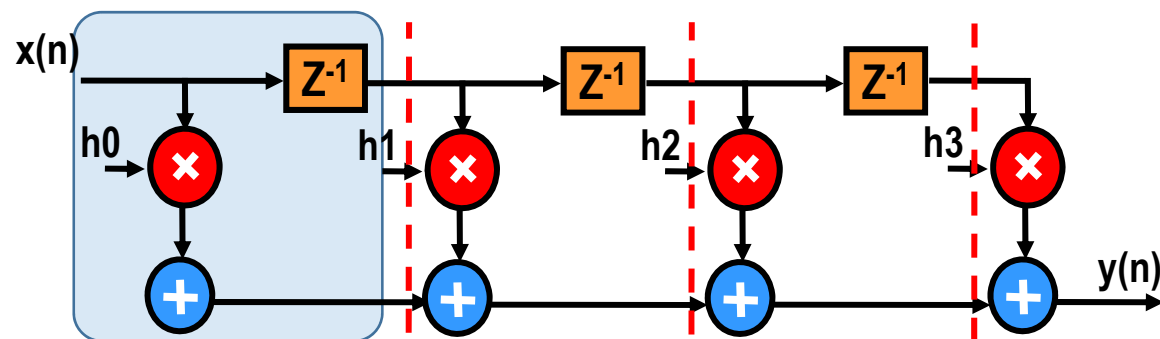

- Array sistólico
- Regular
  - Modular
  - Comunicación local




# Segmentación en filtros FIR paralelos

## FIR Simétrico

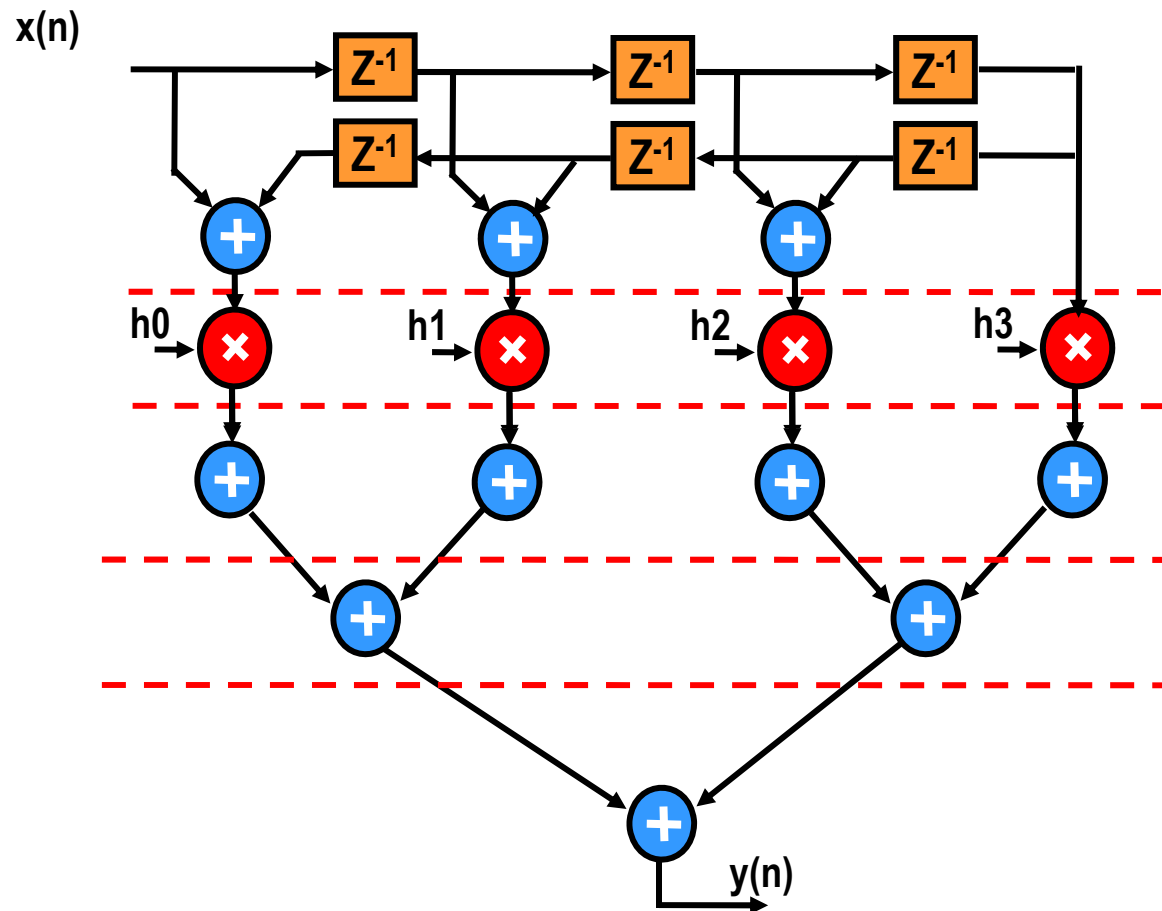



# Segmentación en filtros FIR paralelos

## FIR Simétrico

   

# Segmentación en filtros FIR paralelos



## FIR Simétrico

  

Xilinx  
DSP48E



# Segmentación en filtros FIR paralelos

Xilinx DSP48E

 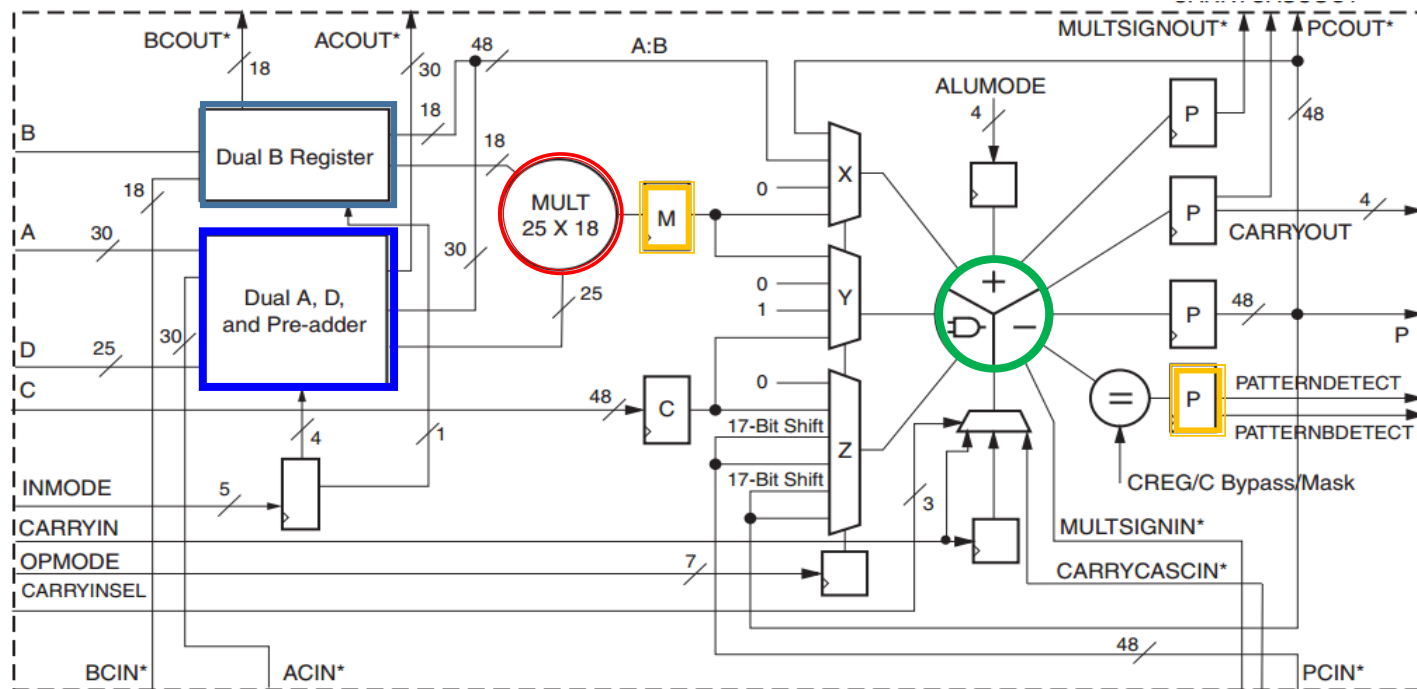
 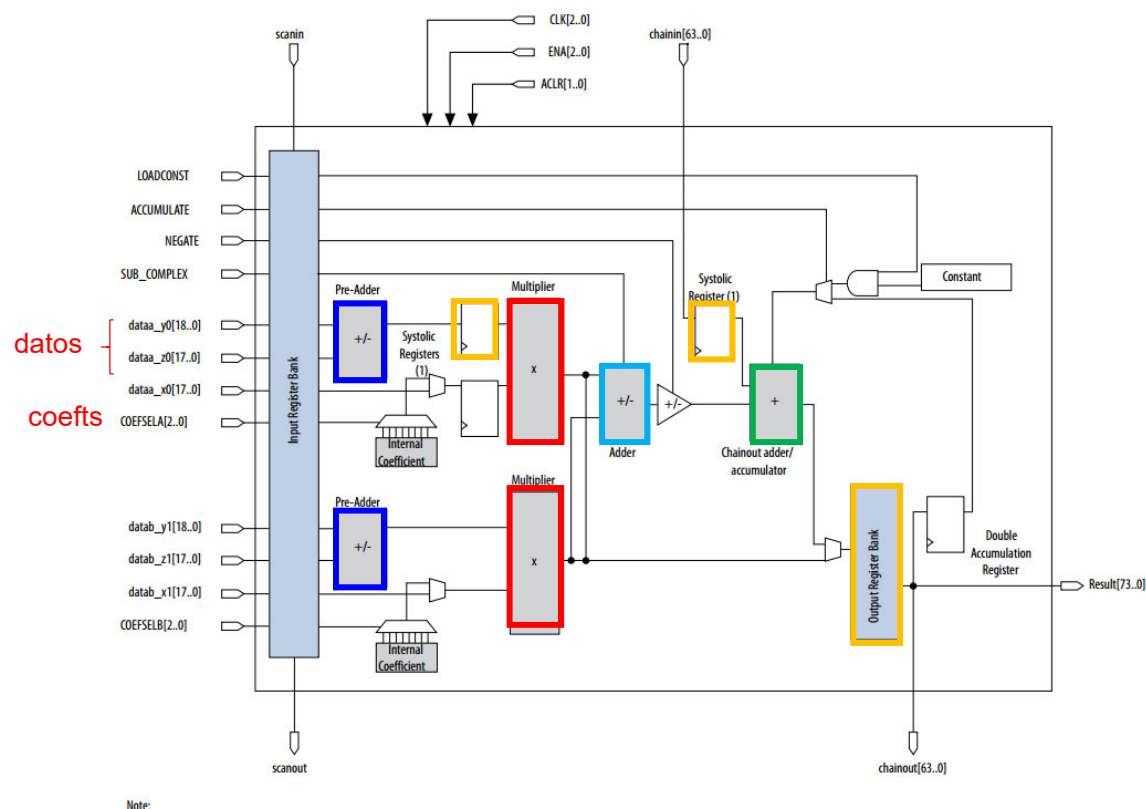
# Segmentación en filtros FIR paralelos


Altera \_Cyclone V DSP Block  
configurado como Filtro sistólico de 18 bits




Permite almacenar 8 coeficientes constantes de 18 bits o de 27 bits



# Segmentación en filtros FIR paralelos


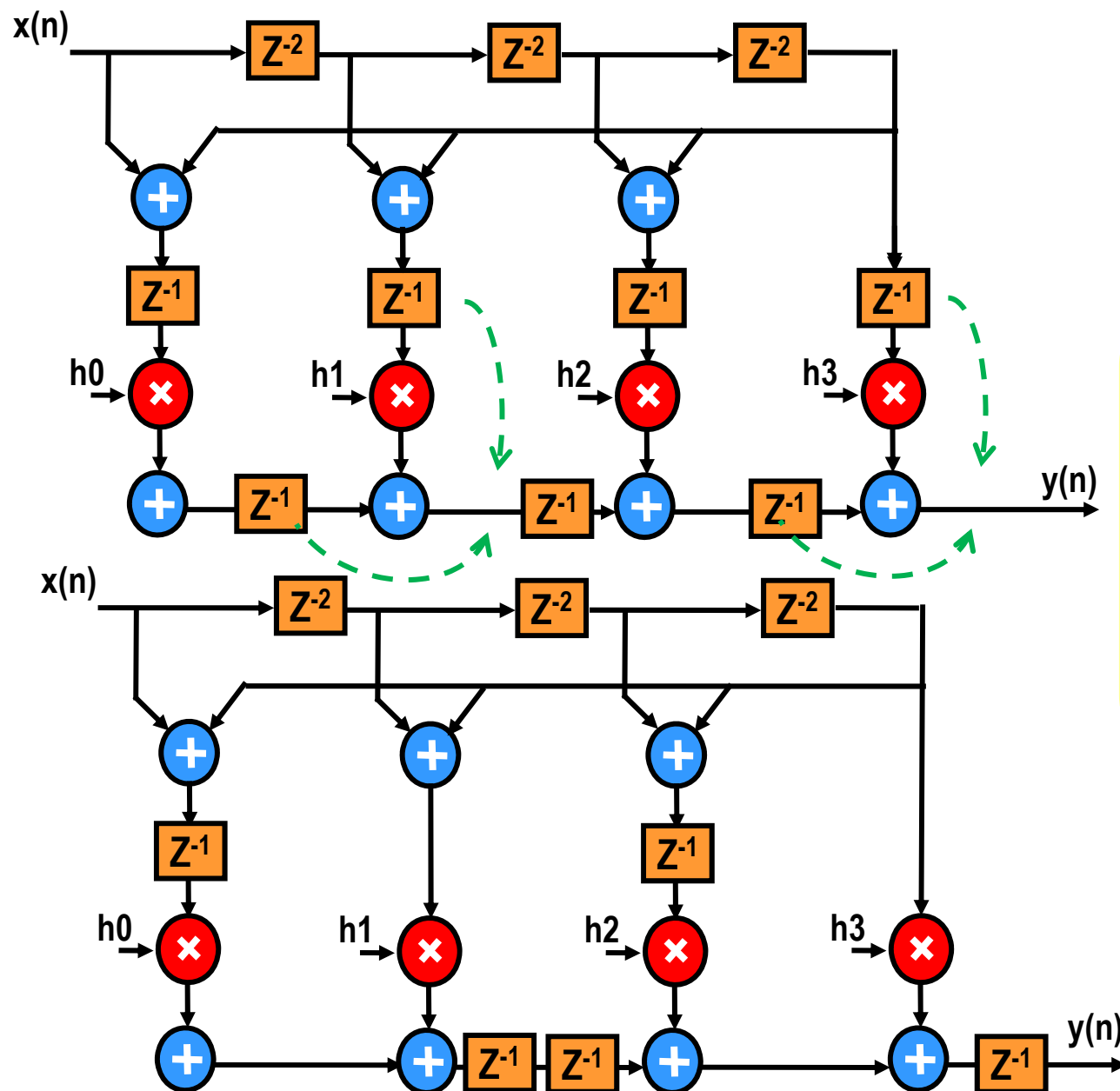


RETIMING

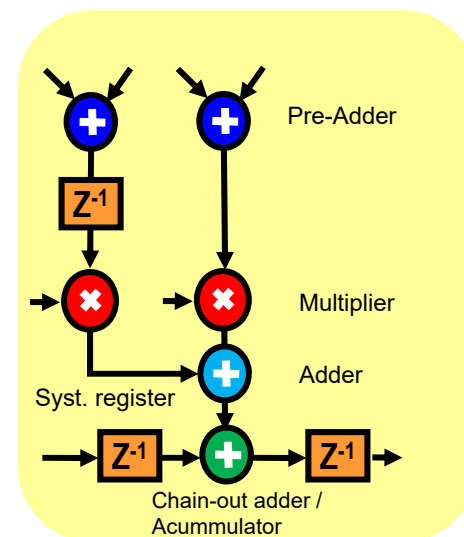

# Segmentación en filtros FIR paralelos


## FIR Simétrico

 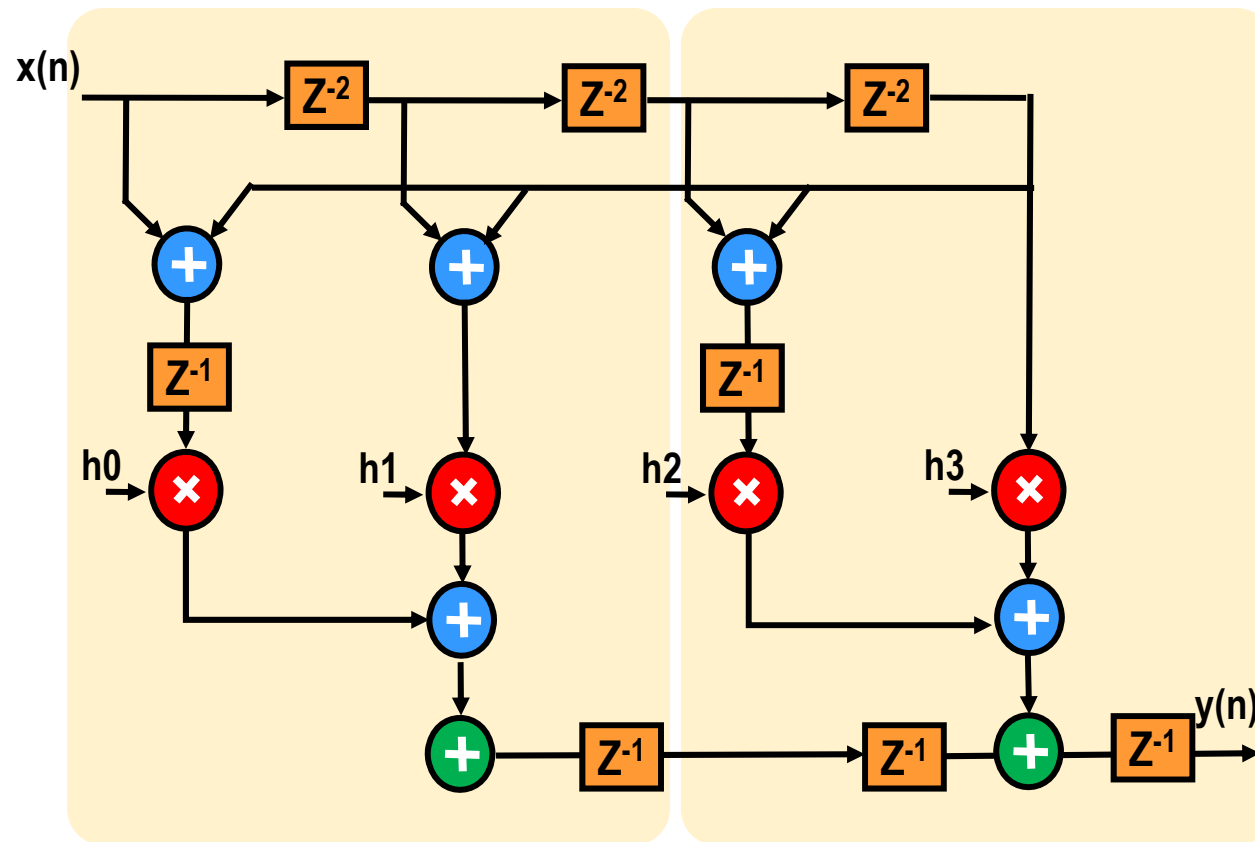

Altera \_Cyclone V DSP Block configurado como filtro sistólico de 18 bit
 
# Procesado entrelazado


- Aplicaciones en las que se requiere aplicar el mismo procesamiento a múltiples flujos de datos independientes
  - Modulaciones digitales (ramas I y Q)
  - Interfaz de algunos conversores AD y DA




# Procesado entrelazado
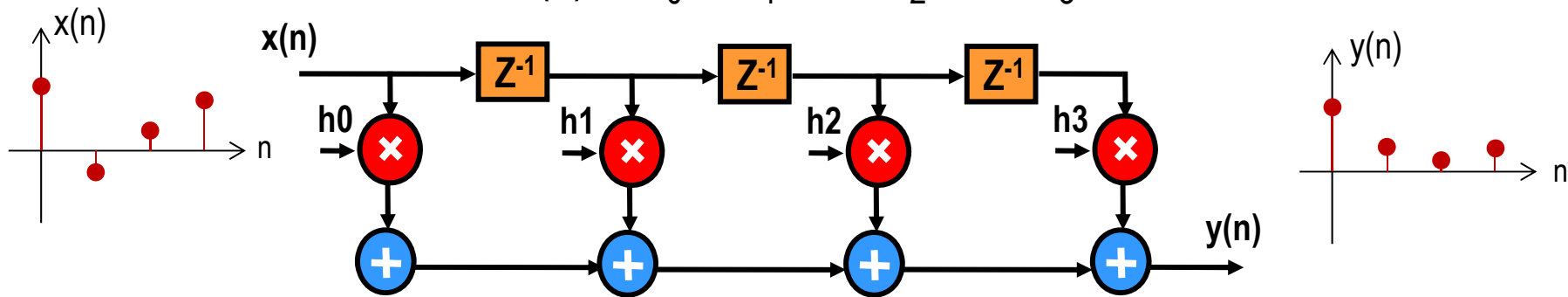
## Escalado temporal

$$H(z) = h_0 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2} + h_3 z^{-3}$$



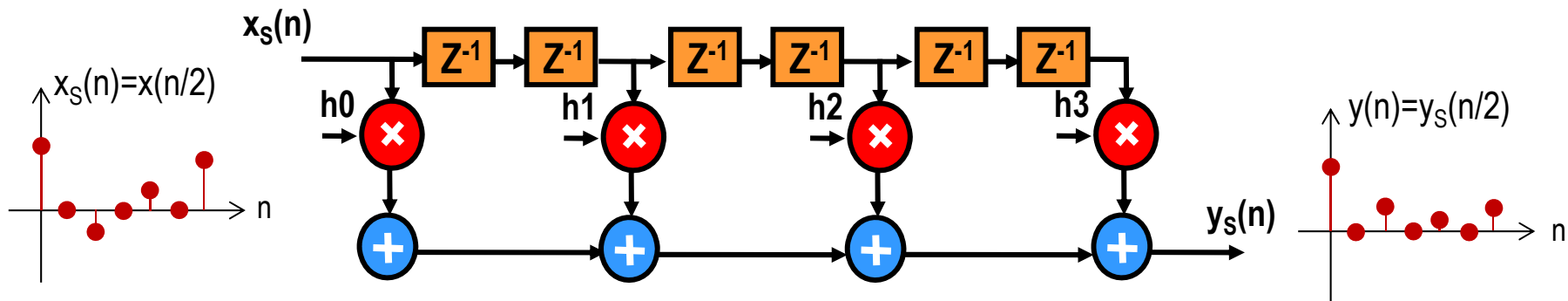
$$H_s(z) = H(z^2) \quad H_s(z) = h_0 + h_1 z^{-2} + h_2 z^{-4} + h_3 z^{-6}$$



# Procesado entrelazado

$$H_S(z) = H(z^2)$$

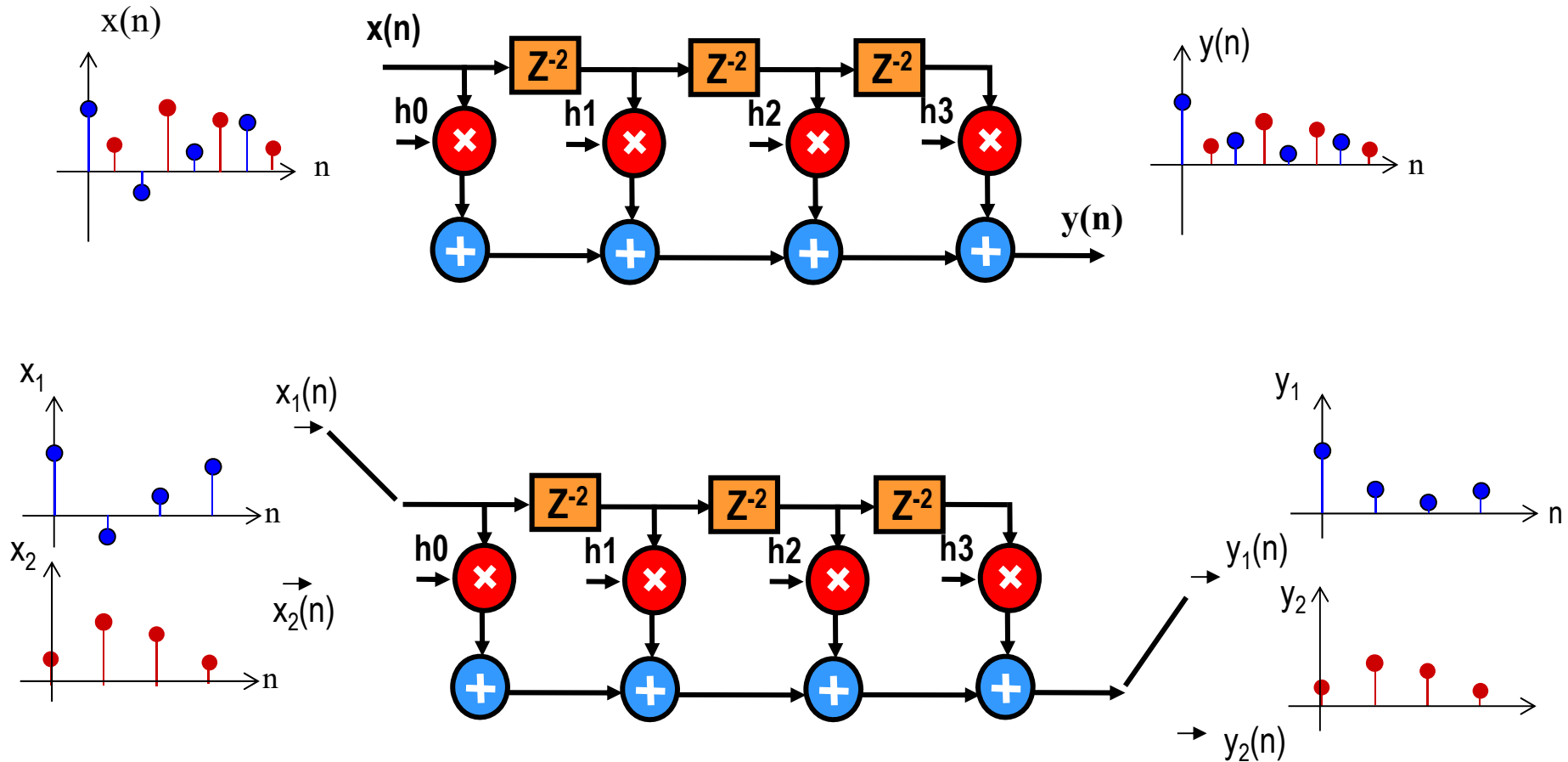


•  $H(z^N) \rightarrow N$  flujos de datos se pueden procesar a  $f_s = f_{\text{clk}}/N$

# Paralelización de algoritmos

- FPGA actuales  $\rightarrow f_{clk\_max} < 500-600$  MHz
  - ✓ en Cyclone IV  $f_{clk\_max} = 250$  MHz
- Diseños grandes / FPGAs congestionada  $\rightarrow$  difícil mantener una ruta de datos a  $f_{clk\_max}$
- Aplicaciones que requieren el procesamiento de señales con BW grande  $\rightarrow f_s > f_{clk\_max}$ 
  - Comunicaciones ópticas
  - Procesado digital de señales de RF
  - Microscopía con ultrasonidos
  - ...
- Paralelización  $\rightarrow$  el flujo de datos se divide en  $P$  flujos que se procesan a una  $f_{clk} = f_s / P$
- Bloques IO de FPGAs  $\rightarrow$  recursos para gestionar I/O a  $f_{clk}$  altas y conversión a  $N$  flujos
  - ✓ Conversores P/S y S/P (SERDES: SERializer/DESerializer)
  - ✓ PLLs
  - ✓ Delays



# Paralelización de algoritmos

- Ej: ADC 1 Gsps

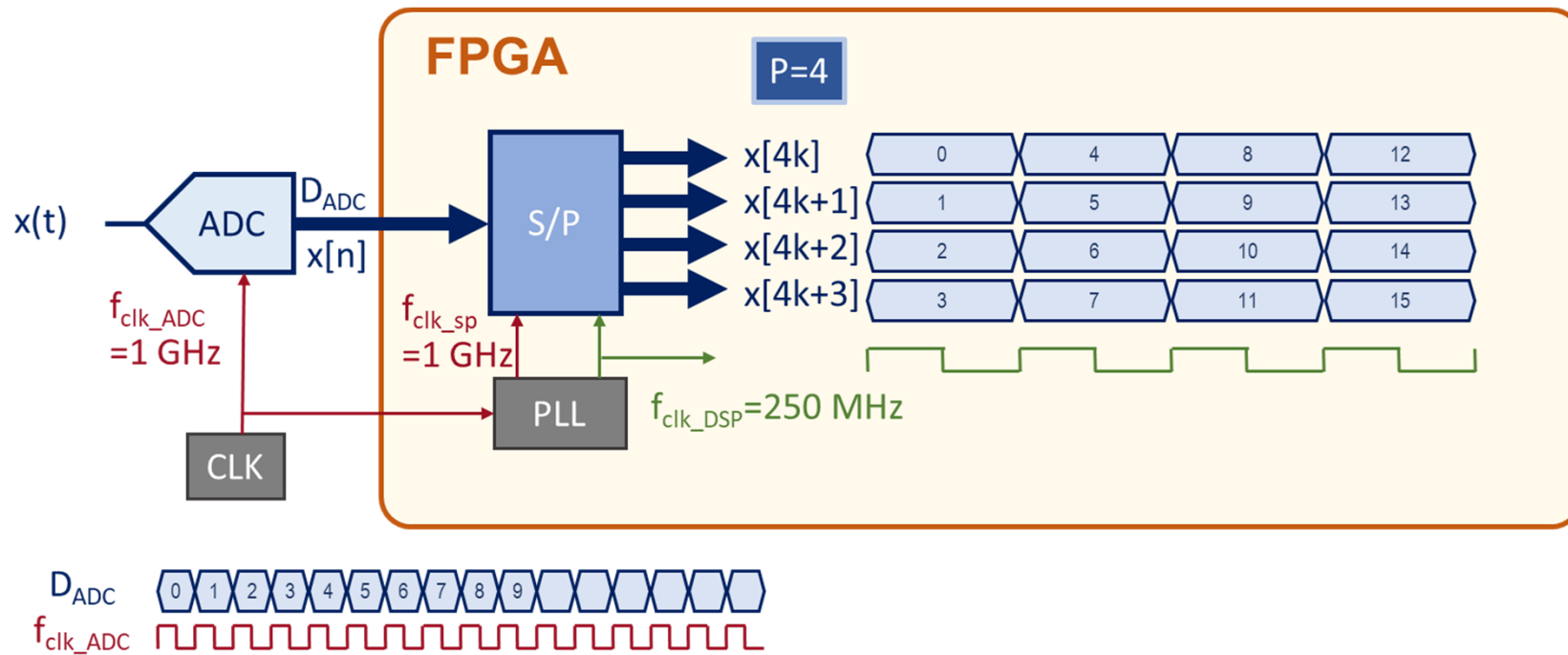
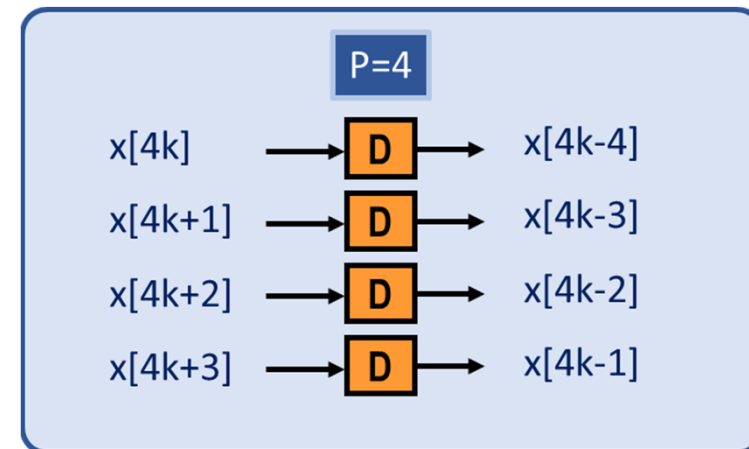 
# Paralelización de algoritmos

- ⇒ Frecuencia de muestreo ( $f_s$ ) > Frecuencia de reloj ( $f_{clk}$ ) →  $f_s = P \cdot f_{clk}$
- ⇒ La arquitectura necesita unas  $P$  veces los recursos que se requieren para implementar todas las operaciones del algoritmo
- ⇒ Se obtienen  $P$  resultados en cada ciclo de reloj
- ⇒ Un registro equivale a un retardo de  $P$  muestras temporales



## ⇒ Métodos de diseño:

- En el **tiempo** → ↑ complejidad de diseño e implementación, ↓ recursos
- En **z** mediante la **transf. polifásica** → ↓ complejidad, ↑ recursos



# Paralelización de algoritmos



Método de diseño en el tiempo:

Ej. Filtro FIR de 3 etapas paralelizado por  $P=2$

$$y(n) = h_0 \cdot x(n) + h_1 \cdot x(n-1) + h_2 \cdot x(n-2)$$

$P=2$
 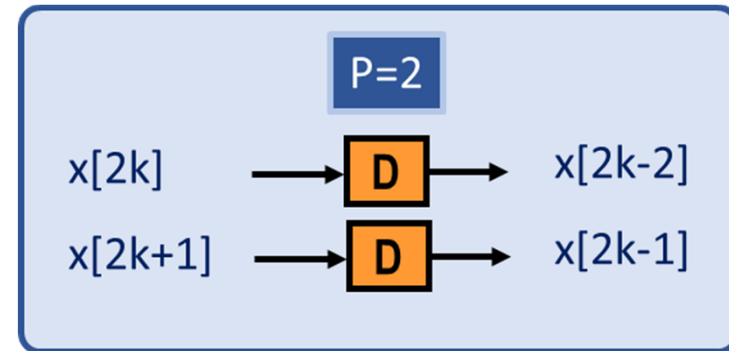
$$y(2k) = h_0 \cdot x(2k) + h_1 \cdot x(2k-1) + h_2 \cdot x(2k-2)$$
$$y(2k+1) = h_0 \cdot x(2k+1) + h_1 \cdot x(2k) + h_2 \cdot x(2k-1)$$




- 1) Evaluación  $y(n)$ . en  $n=P \cdot k, P \cdot k+1, P \cdot k+2, \dots, P \cdot k+P-1$
- 2) Implementación en paralelo cada ec.

# Paralelización de algoritmos

**Método de diseño basado en la descomposición polifásica:**

 - 1) Aplicación de la descom. en P fases a  $X(z)$ ,  $H(z)$  e  $Y(z)$
- 2) Cálculo de  $Y(z)=H(z) \cdot X(z)$
- 3) Implementación en paralelo la ec. de cada fase de  $Y(z)$



Ej. Filtro FIR de 3 etapas paralelizado por  $P=2$

Descomp. polifásica en  $P=2$  fases:

$$X(z)=x_0+x_1z^{-1}+x_2z^{-2}+x_3z^{-3}= (x_0+x_2z^{-2})+z^{-1}(x_1+x_3z^{-2})=X_0(z^2)+z^{-1}X_1(z^2)$$



$$1) \begin{cases} X(z)=X_0(z^2)+z^{-1}X_1(z^2) \\ H(z)=H_0(z^2)+z^{-1}H_1(z^2) \\ Y(z)=Y_0(z^2)+z^{-1}Y_1(z^2) \end{cases} \quad 2) \begin{cases} Y(z)=H(z)X(z) = [X_0(z^2)+z^{-1}X_1(z^2)] \cdot [H_0(z^2)+z^{-1}H_1(z^2)] = \\ = X_0(z^2)H_0(z^2)+z^{-1}X_0(z^2)H_1(z^2) + z^{-1}X_1(z^2)H_0(z^2)+z^{-2}X_1(z^2)H_1(z^2) = \\ = Y_0(z^2)+z^{-1}Y_1(z^2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_0(z^2) = X_0(z^2)H_0(z^2) + z^{-2}X_1(z^2)H_1(z^2) \\ Y_1(z^2) = X_0(z^2)H_1(z^2) + X_1(z^2)H_0(z^2) \end{cases}$$
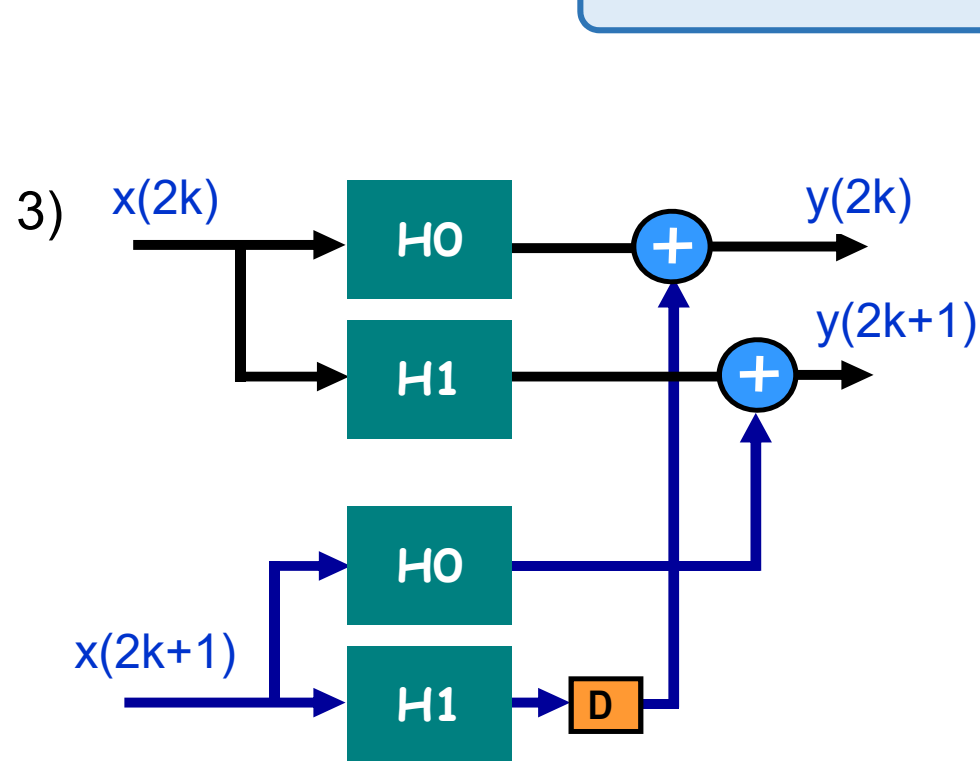 
# Paralelización de algoritmos

Ej. Filtro FIR de 3 etapas paralelizado por  $P=2$

$$2) \begin{cases} Y_0(z^2) = X_0(z^2)H_0(z^2) + z^{-2}X_1(z^2)H_1(z^2) \\ Y_1(z^2) = X_0(z^2)H_1(z^2) + X_1(z^2)H_0(z^2) \end{cases}$$




# Paralelización de algoritmos

Ej. Filtro FIR de 3 etapas paralelizado por  $P=2$

El área de un filtro FIR paralelo puede reducirse explotando las características de la estructura
 
$$\begin{cases} Y_0 = X_0 H_0 + z^{-2} X_1 H_1 \\ Y_1 = X_0 H_1 + X_1 H_0 \end{cases}$$




Reducción de la complejidad

$$Y_0 = X_0 H_0 + z^{-2} X_1 H_1$$

$$Y_1 = (X_0 + X_1) \underbrace{(H_0 + H_1)}_{\text{Nuevo bloque coef: } H_0 + H_1} - X_0 H_0 - X_1 H_1$$

Bloques compartidos

 

# Conclusiones

- Estudio, diseño e implementación de Arquitecturas Paralelas
- Técnicas para mejorar las prestaciones de los circuitos y adaptar sus estructuras para implementarlas en distintos dispositivos FPGA
- Uso eficiente de los recursos DSP de las FPGA de Xilinx y Altera
- Técnicas de Paralelización de algoritmos



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

# Arquitecturas Paralelas

**Procesado Digital de la Señal en FPGA**

**Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos**